

BTS CIEL 2 : Physique

Recueil de TD (exercices et annales)

Table des matières

- 0. Aide-mémoire : unités et équivalences
 - Préfixes multiplicateurs (à connaître par cœur)
 - Grandeurs, symboles et unités SI utilisées dans ce dossier
 - Conversions rapides fréquemment nécessaires
- Séance de rentrée : QCM d'état des lieux et de validation
 - QCM diagnostique (état des lieux)
 - QCM de validation (après les rappels)
- Chapitre 1 : Électricité et optoélectronique
 - 1.1 Bases de l'électricité
 - 1.2 Circuits linéaires en régime sinusoïdal
 - 1.3 Puissances, décibels, atténuation et gains
 - 1.4 Semi-conducteurs : la jonction PN et la diode
 - 1.5 Bandes d'énergie et photons
 - 1.6 La diode électroluminescente (DEL/LED)
 - 1.7 La diode laser
 - 1.8 La photodiode
 - 1.9 Le capteur CCD (Charge-Coupled Device)
 - Corrigés du chapitre 1
- Chapitre 2 : Mesures et incertitudes
 - 2.1 Exercices d'application
 - 2.2 Exercices d'approfondissement
 - Corrigés du chapitre 2
- Chapitre 3 : Ondes et propagation
 - 3.1 Exercices d'application
 - 3.2 Exercices d'approfondissement
 - 3.3 Devoir maison : électromagnétisme
 - Corrigés du chapitre 3
- Chapitre 4 : Systèmes bouclés et asservissement
 - 4.1 Exercices d'application
 - Corrigés du chapitre 4
- Chapitre 5 : Traitement du signal
 - 5.1 Exercices d'approfondissement
 - Corrigés du chapitre 5
- Chapitre 6 : Optique
- Chapitre 7 : Préparation à l'épreuve
 - 7.1 Exercice type BTS : contrôle d'une liaison de mesure
 - 7.2 Annales officielles
 - Annale : Session 2026 (sujet blanc), domaine de la physique (1h30, 4 parties indépendantes)
 - Annale : Session 2025 (officielle), domaine de la physique (1h30, 3 parties indépendantes)

◦ [Corrigés du chapitre 7](#)

0. Aide-mémoire : unités et équivalences

À distribuer ou projeter en permanence pendant la séance : beaucoup d'erreurs de calcul viennent d'une conversion d'unité oubliée (mA $\leftrightarrow$ A, k Ω $\leftrightarrow$ Ω , ms $\leftrightarrow$ s...).

Préfixes multiplicateurs (à connaître par cœur)

Préfixe	Symbole	Facteur	Exemple d'usage
giga	G	$\times 10^9$	GHz (fréquence radio)
méga	M	$\times 10^6$	M Ω , MHz
kilo	k	$\times 10^3$	k Ω , kHz
:	(unité)	$\times 10^0$	V, A, Ω , s, Hz
déci	d	$\times 10^{-1}$	dB (échelle log, à part)
centi	c	$\times 10^{-2}$	cm
milli	m	$\times 10^{-3}$	mV, mA, ms
micro	μ	$\times 10^{-6}$	μ V, μ A, μ F
nano	n	$\times 10^{-9}$	ns, nF
pico	p	$\times 10^{-12}$	pF

Grandeurs, symboles et unités SI utilisées dans ce dossier

Grandeur	Symbole	Unité SI	Symbole unité	Équivalences usuelles
Tension électrique	U, V	volt	V	1 kV = 10^3 V ; 1 mV = 10^{-3} V
Intensité du courant	I	ampère	A	1 mA = 10^{-3} A ; 1 μ A = 10^{-6} A
Résistance électrique	R	ohm	Ω	1 k Ω = 10^3 Ω ; 1 M Ω = 10^6 Ω
Puissance	P	watt	W	1 mW = 10^{-3} W ; 1 kW = 10^3 W
Énergie	E, W	joule	J	1 kWh = $3,6 \cdot 10^6$ J
Temps, période	t, T	seconde	s	1 ms = 10^{-3} s ; 1 μ s = 10^{-6} s ; 1 ns = 10^{-9} s
Fréquence	f	hertz	Hz	1 kHz = 10^3 Hz ; 1 MHz = 10^6 Hz ; 1 GHz = 10^9 Hz
Longueur, longueur d'onde	l, λ	mètre	m	1 cm = 10^{-2} m ; 1 mm = 10^{-3} m

Grandeur	Symbole	Unité SI	Symbole unité	Équivalences usuelles
Vitesse, célérité	v, c	mètre par seconde	m/s	1 km/h $\approx$ 0,278 m/s
Capacité électrique	C	farad	F	1 μ F = 10^{-6} F ; 1 nF = 10^{-9} F ; 1 pF = 10^{-12} F
Charge électrique	Q	coulomb	C	:
Angle, déphasage	φ , θ	radian	rad	2π rad = 360° ; 1 rad $\approx$ $57,3^\circ$
Température	θ , T	degré Celsius / kelvin	$^\circ\text{C}$ / K	$T(\text{K}) = \theta(^{\circ}\text{C}) + 273,15$
Rapport de puissance (atténuation, gain)	A, G	décibel (sans dimension)	dB	$A(\text{dB}) = 10 \cdot \log_{10}(P_s/P_e)$

Conversions rapides fréquemment nécessaires

Conversion	Méthode	Exemple
mA $\rightarrow$ A	$\div 1000$	25 mA = 0,025 A
k Ω $\rightarrow$ Ω	$\times 1000$	4,7 k Ω = 4700 Ω
ms $\rightarrow$ s	$\div 1000$	0,5 ms = 0,0005 s
kHz $\rightarrow$ Hz	$\times 1000$	100 kHz = 100 000 Hz
nF $\rightarrow$ F	$\div 10^9$	100 nF = $100 \cdot 10^{-9}$ F
Fréquence $\leftrightarrow$ période	$f = 1/T$; $T = 1/f$	1 kHz $\leftrightarrow$ 1 ms
Puissance $\leftrightarrow$ dB	$A(\text{dB}) = 10 \cdot \log_{10}(P_2/P_1)$	ratio 2 $\leftrightarrow$ $\approx$ 3 dB ; ratio 10 $\leftrightarrow$ 10 dB

Séance de rentrée : QCM d'état des lieux et de validation

Ces deux QCM couvrent transversalement les chapitres 1, 2, 3 et 4 : ils servent à positionner le groupe en début d'année, puis à valider les rappels. Leurs corrigés commentés figurent dans le poly de correction des QCM (version prof).

QCM diagnostique (état des lieux)

Durée : 45 min. Objectif : positionner chaque étudiant sur 3 domaines prioritaires (électricité de base, mesures/incertitudes, ondes) et repérer, en bonus, les restes de 1^{re} année sur semi-conducteurs et systèmes bouclés. Pas de calculatrice programmable, formulaire autorisé.

A. Électricité de base (6 questions)

1. Un conducteur ohmique $R = 100 \, \Omega$ est traversé par $I = 50 \, \text{mA}$. $U = ?$ (2 V / 5 V / 0,5 V / 20 V)
2. $R_1 = 10 \, \Omega$ et $R_2 = 20 \, \Omega$ en série. $R_{\text{eq}} = ?$ (30 Ω / 6,7 Ω / 10 Ω / 200 Ω)
3. $R_1 = 10 \, \Omega$ et $R_2 = 10 \, \Omega$ en parallèle. $R_{\text{eq}} = ?$ (20 Ω / 5 Ω / 10 Ω / 100 Ω)
4. La loi des nœuds traduit : (conservation de l'énergie / conservation de la charge / conservation de la puissance / loi d'Ohm)
5. Puissance dissipée sous 12 V, 0,5 A : (24 W / 6 W / 0,04 W / 12,5 W)
6. Diviseur de tension R_1 (haut) / R_2 (bas), alim E : $U(R_2) = ?$ ($E \cdot R_1 / (R_1 + R_2)$ / $E \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$ / $E \cdot (R_1 + R_2)$ / $E / (R_1 \cdot R_2)$)

B. Mesures et incertitudes (5 questions)

7. L'incertitude-type traduit : (l'erreur exacte / le doute raisonnable sur la valeur vraie / la précision de l'appareil seule / la moyenne des mesures)
8. Multimètre affichant 4,52 V, résolution 0,01 V : ($U = 4,52 \, \text{V}$ / $U = 4,520000 \, \text{V}$ / $U = (4,52 \pm 0,01) \, \text{V}$ / $U = 4,5 \, \text{V}$)
9. L'incertitude-type de type A se calcule à partir de : (la notice constructeur / l'écart-type de la série et n / la moyenne seule / la résolution de l'appareil)
10. $x = (5,0 \pm 0,3)$, $x_{\text{réf}} = 5,6$: compatible ? (oui / non / impossible à dire / dépend de l'appareil)
11. Nombre de chiffres significatifs à garder pour une incertitude : (4-5 / 1-2 / autant que la calculatrice affiche / aucun)

C. Ondes (5 questions)

12. Fréquence d'un signal $T = 2 \, \text{ms}$: (2 kHz / 500 Hz / 0,5 Hz / 5 kHz)
13. Relation entre v , λ , f : ($v = \lambda / f$ / $v = \lambda \cdot f$ / $v = f / \lambda$ / $v = \lambda + f$)
14. Oscillo : période = 4 div, balayage 0,5 ms/div. $f = ?$ (500 Hz / 2 kHz / 250 Hz / 0,5 kHz)
15. Célérité du son dans l'air : (3.10⁸ m/s / 340 m/s / 1500 m/s / 3.10⁵ m/s)
16. Deux signaux "en phase" quand : (même amplitude / maximums simultanés / fréquences multiples / signes opposés)

D. Bonus : acquis de 1^{re} année (4 questions, facultatif mais informatif)

17. Tension de seuil d'une diode au silicium en sens passant : (0,1 V / 0,6-0,7 V / 5 V / 12 V)

18. Dans une boucle fermée, l'écart est : *(consigne – mesure retournée / la sortie seule / le gain / une constante)*
19. Un système en boucle ouverte, contrairement au bouclé : *(corrige automatiquement / ne tient pas compte de la sortie réelle / est toujours plus précis / n'a pas d'entrée)*
20. Le spectre électromagnétique classe les ondes selon : *(l'amplitude / la fréquence-longueur d'onde / l'origine géographique / la puissance)*

Utilisation : reporter le score de chaque étudiant sur la fiche de suivi (partie 8). Constituer, si besoin, des groupes de besoin pour les rappels et pour la répartition en TP : les étudiants "avancés" sur A+B+C peuvent démarrer directement sur l'atelier bonus pendant que les autres consolident.

QCM de validation (après les rappels)

Durée : 20 min. 15 questions, correction immédiate en collectif.

1. $R = 220\ \Omega$, $I = 20\ \text{mA}$: $U = ?$ *(44 V / 4,4 V / 11 V / 0,44 V)*
 2. $R_1 = 15\ \Omega$, $R_2 = 5\ \Omega$ en série : $R_{\text{eq}} = ?$ *(20 Ω / 3,75 Ω / 10 Ω / 75 Ω)*
 3. $R_1 = 15\ \Omega$, $R_2 = 5\ \Omega$ en parallèle : $R_{\text{eq}} = ?$ *(3,75 Ω / 20 Ω / 10 Ω / 75 Ω)*
 4. Loi des mailles : la somme des tensions sur une maille fermée est... *(maximale / nulle / égale au courant / égale à R)*
 5. $P = U^2/R$, $U = 9\ \text{V}$, $R = 27\ \Omega$: $P = ?$ *(3 W / 0,3 W / 243 W / 0,33 W)*
 6. Série de 6 mesures, $s = 0,12$: $u_A \approx ?$ *(0,12 / 0,049 / 0,72 / 0,02)*
 7. Résolution 0,1 unité : $u_B \approx ?$ *(0,1 / 0,029 / 1,2 / 0,05)*
 8. $\bar{x} = 12,4$, $U(x) = 0,3$: résultat correct ? *((12,4 $\pm$ 0,3) / (12,40 $\pm$ 0,30000) / 12,4 exactement / (12 $\pm$ 0,3))*
 9. $\bar{x} = 8,0 \pm 0,4$, $x_{\text{réf}} = 9,0$: compatible ? *(oui / non / indéterminable / oui si $k=1$)*
 10. Composition quadratique de 3 % et 4 % : $\approx ?$ *(7 % / 5 % / 3,5 % / 12 %)*
 11. $T = 5\ \text{ms} \Rightarrow f = ?$ *(200 Hz / 5 kHz / 500 Hz / 0,2 Hz)*
 12. $\lambda = 2\ \text{m}$, $f = 170\ \text{Hz} \Rightarrow v \approx ?$ *(340 m/s / 85 m/s / 3,4 m/s / 680 m/s)*
 13. Base de temps 1 ms/div, période sur 5 div : $f = ?$ *(200 Hz / 1000 Hz / 5000 Hz / 5 Hz)*
 14. Opposition de phase = déphasage de... *(0° / 90° / 180° / 360°)*
 15. Célérité de la lumière dans le vide $\approx$ *(3.10⁵ m/s / 3.10⁸ m/s / 3.10⁸ km/s / 340 m/s)*
-

Chapitre 1 : Électricité et optoélectronique

Les exercices sont classés par sous-partie du cours (1.1 à 1.9). Chaque sous-partie comporte au moins un exercice d'application (à faire en séance, juste après le cours) et un exercice d'approfondissement (à la maison ou en fin de séance). La numérotation des exercices 1.1 à 1.10 est conservée ; les exercices 1.11 à 1.23 sont nouveaux.

1.1 Bases de l'électricité


Exercice 1.1 (application) : Pont diviseur de tension

Un pont diviseur de tension est réalisé avec $R_1 = 2,2 \text{ k}\Omega$ (en haut) et $R_2 = 1 \text{ k}\Omega$ (en bas), alimenté sous $E = 12 \text{ V}$.

1. Calculer la tension aux bornes de R_2 .
2. Calculer le courant circulant dans le pont.
3. Calculer la puissance totale dissipée.

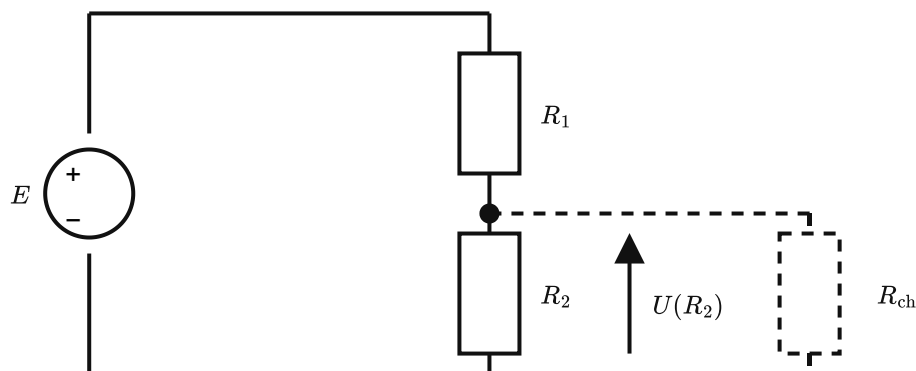Exercice 1.3 (approfondissement) : Diviseur de tension en charge

Un pont diviseur $R_1 = 4,7 \text{ k}\Omega / R_2 = 2,2 \text{ k}\Omega$ est alimenté sous $E = 10 \text{ V}$. On y branche un appareil de mesure (charge) modélisé par une résistance $R_{ch} = 2,2 \text{ k}\Omega$ en parallèle sur R_2 .



Charge R_{ch} (en pointillés) branchée en parallèle sur R_2 : à vide, la branche est absente.


Figure TD 1 : Pont diviseur de tension en charge.

1. Calculer la tension aux bornes de R_2 à vide (sans charge).
2. Calculer la nouvelle résistance équivalente ($R_2 // R_{ch}$) puis la tension aux bornes de R_2 en charge.
3. Comparer les deux résultats et expliquer, en une phrase, pourquoi un appareil de mesure doit avoir une résistance d'entrée la plus grande possible.

1.2 Circuits linéaires en régime sinusoïdal

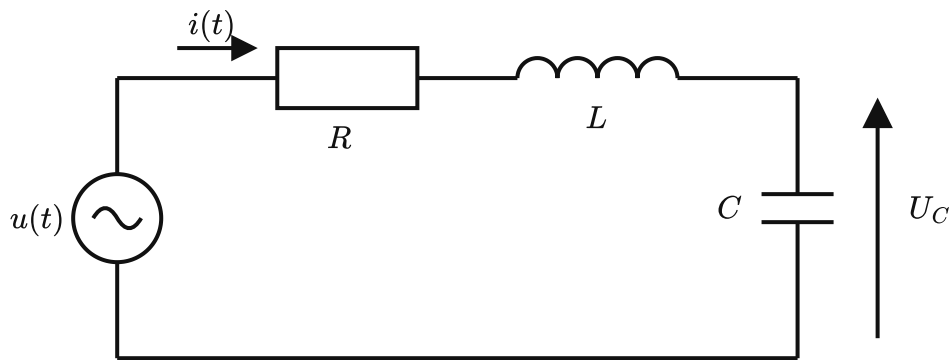Exercice 1.11 (application) : Résonance d'un dipôle RLC série

Un dipôle RLC série est constitué de $R = 15 \Omega$, $L = 2,2 \text{ mH}$ et $C = 47 \text{ nF}$. Il est alimenté par un générateur sinusoïdal de valeur efficace $U = 2,0 \text{ V}$.



$$R = 15\Omega, L = 2,2mH, C = 47nF, U_{\text{eff}} = 2,0V (\text{exercice 1.11}).$$

Figure TD 2 : Dipôle RLC série alimenté en tension sinusoïdale.

1. Calculer la fréquence de résonance f_0 .
2. Calculer le facteur de qualité Q et la bande passante à -3 dB Δf .
3. À la résonance, quelle est l'intensité efficace dans le circuit ? Quelle est la tension efficace aux bornes du condensateur ? Commenter.
4. Le dipôle est-il capacitif ou inductif à 5 kHz ? À 50 kHz ? Justifier sans calcul.

Exercice 1.12 (approfondissement) : Circuit d'accord d'un lecteur NFC

L'antenne d'un lecteur NFC est une boucle d'inductance $L = 1,5 \mu H$ et de résistance série $R = 1,2 \Omega$. On lui associe un condensateur C pour former un circuit résonnant à $f_0 = 13,56$ MHz.

1. Calculer la valeur de C nécessaire.
2. Calculer le facteur de qualité Q et la bande passante Δf du circuit.
3. La modulation NFC occupe environ ± 424 kHz autour de la porteuse. Le circuit tel quel laisse-t-il passer cette modulation ? Conclure.
4. On souhaite ramener le facteur de qualité à $Q = 30$. Calculer la nouvelle bande passante et la résistance série totale à obtenir. Quelle résistance faut-il ajouter ?
5. Expliquer en une phrase le compromis entre sélectivité (rejet du bruit) et bande passante (débit de données).

1.3 Puissances, décibels, atténuation et gains

QCM : puissances, décibels, atténuation et gains

1. La formule du décibel pour un rapport de puissances est : $(A = 20 \log_{10}(P_2/P_1) / A = 10 \log_{10}(P_2/P_1) / A = \log_{10}(P_2/P_1) / A = 10 (P_2/P_1))$
2. Un rapport de puissance $\times 2$ correspond à : $(+2 \text{ dB} / +3 \text{ dB} / +6 \text{ dB} / +10 \text{ dB})$
3. Une perte de -3 dB correspond à un facteur : $(\div 2 / \div 3 / \times 2 / \div 1,5)$
4. Un rapport de puissance $\times 100$ correspond à : $(+2 \text{ dB} / +20 \text{ dB} / +100 \text{ dB} / +40 \text{ dB})$
5. Pour des tensions à impédances égales, la formule correcte est : $(A = 10 \log_{10}(U_2/U_1) / A = 20 \log_{10}(U_2/U_1) / A = 10 \log_{10}(U_2/U_1)^2 / A = \log_{10}(U_2/U_1))$
6. Deux étages en cascade de $+6$ dB et -2 dB ont un gain total de : $(+4 \text{ dB} / +8 \text{ dB} / -12 \text{ dB} / +3 \text{ dB})$
7. 0 dBm correspond à une puissance de : $(0 \text{ W} / 1 \text{ mW} / 1 \text{ W} / 1 \mu W)$
8. +10 dBm correspond à une puissance de : $(1 \text{ mW} / 10 \text{ mW} / 100 \text{ mW} / 0,1 \text{ mW})$

9. -20 dBm correspond à une puissance de : ($0,1$ mW / $0,01$ mW / 10 mW / 1 mW)
10. Vrai ou faux : le dB est une unité absolue de puissance. (*Vrai / Faux*)
11. Un signal à -5 dBm traverse un amplificateur de $+15$ dB puis un câble de -3 dB. Le niveau de sortie est : ($+7$ dBm / $+17$ dBm / -13 dBm / $+23$ dBm)
12. La valeur efficace d'un signal sinusoïdal d'amplitude U_{max} est : (U_{max} / $U_{max}/2$ / $U_{max}/\sqrt{2}$ / $U_{max} \times \sqrt{2}$)

Exercice 1.5 (application) : Conversion simple

Un amplificateur reçoit $P_e = 4$ mW en entrée et délivre $P_s = 200$ mW en sortie.

1. Calculer le gain en dB.
2. Ce gain vous semble-t-il réaliste pour un amplificateur audio courant ?

Exercice 1.6 (application) : Formule inverse (tension)

Un quadripôle présente une atténuation de -12 dB en tension. La tension d'entrée est $U_1 = 2,0$ V.

1. Calculer le rapport U_2/U_1 correspondant à -12 dB.
2. En déduire U_2 .

Exercice 1.7 (application) : Chaîne en cascade

Une chaîne de transmission comprend : un préamplificateur ($+8$ dB), un câble (-5 dB), un amplificateur de puissance ($+25$ dB), un connecteur ($-0,5$ dB).

1. Calculer le gain total de la chaîne en dB.
2. Convertir ce gain total en facteur linéaire (rapport de puissance).

Exercice 1.8 (application) : Bilan de liaison Wi-Fi

Une borne Wi-Fi émet à $P_e = +18$ dBm. Le signal traverse un câble ($-1,5$ dB), une antenne d'émission de gain $+6$ dB, un trajet en espace libre qui atténue de 70 dB, puis une antenne de réception de gain $+3$ dB.

1. Calculer la puissance reçue en dBm.
2. Convertir cette puissance en mW puis en W.

Exercice 1.4 (approfondissement) : Atténuation en décibels sur une liaison

Un signal de puissance $P_e = 2,0$ mW est injecté dans un câble ; en sortie, on mesure $P_s = 0,5$ mW.

1. Calculer l'atténuation en dB : $A_{(dB)} = 10 \times \log_{10} \left(\frac{P_e}{P_s} \right)$.
2. Si le câble atténue de façon linéaire (en dB par mètre) et mesure 25 m, calculer l'atténuation linéique en dB/m.
3. Quelle longueur maximale de câble peut-on utiliser si l'atténuation totale ne doit pas dépasser 10 dB ?

Exercice 1.9 (approfondissement) : Portée maximale d'une liaison

Une liaison radio dispose d'un budget de liaison de 100 dB (différence entre puissance émise et sensibilité minimale du récepteur). L'atténuation en espace libre augmente d'environ 6 dB à chaque doublement de distance (approximation usuelle en propagation libre).

1. Si le budget est déjà consommé à 70 dB pour une distance de 100 m, combien reste-t-il de marge en dB ?
2. En doublant la distance à chaque fois (200 m, 400 m, 800 m...), combien de doublements supplémentaires la marge restante permet-elle avant d'atteindre la limite du budget ?
3. En déduire une estimation grossière de la portée maximale de cette liaison.

Exercice 1.10 (approfondissement) : Équivalence linéaire/dB

Un système A présente un gain de 40 dB. Un système B présente un gain linéaire de 8000.

1. Convertir le gain du système A en gain linéaire.
2. Convertir le gain du système B en dB.
3. Lequel des deux systèmes amplifie le plus ?

1.4 Semi-conducteurs : la jonction PN et la diode


Exercice 1.2 (application) : Caractéristique d'une diode

Sur une diode silicium on relève : $V = 0,5 \text{ V} \rightarrow I \approx 0 \text{ mA}$; $V = 0,65 \text{ V} \rightarrow I \approx 2 \text{ mA}$; $V = 0,7 \text{ V} \rightarrow I \approx 8 \text{ mA}$.

1. Que dire de la tension de seuil ?
2. Pourquoi le courant croît-il aussi vite entre 0,65 V et 0,7 V ?

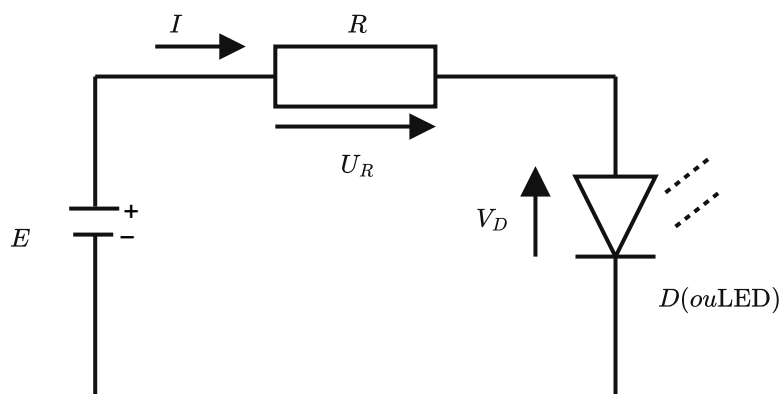Exercice 1.13 (approfondissement) : Résistance de protection et redressement

Une diode silicium (modèle « diode idéale + seuil », $V_{seuil} = 0,7 \text{ V}$) est montée en série avec une résistance R sous une alimentation continue $E = 9 \text{ V}$. On souhaite un courant $I = 15 \text{ mA}$.



Anode en haut, cathode en bas : diode passante si $E > V_{seuil}$.
Flèches en pointillés = lumière émise (cas d'une LED).

Figure TD 3 : Diode (ou LED) avec résistance de protection en série.

1. Calculer la valeur théorique de R , puis choisir la valeur normalisée la plus proche dans la série E12 (... , 470, 560, 680, ...). Recalculer le courant réel.
2. Calculer la puissance dissipée dans R . Une résistance « 1/4 W » convient-elle ?
3. Calculer la puissance dissipée dans la diode.
4. La diode est montée à l'envers par erreur. Donner I , U_R et la tension aux bornes de la diode.

5. On remplace l'alimentation continue par un signal sinusoïdal d'amplitude 12 V. Tracer l'allure de la tension aux bornes de R sur une période et donner sa valeur maximale. Comment s'appelle cette fonction ?

1.5 Bandes d'énergie et photons

Données : $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$; $c_0 = 3,0 \times 10^8 \text{ m/s}$; $1 \text{ eV} = 1,6 \times 10^{-19} \text{ J}$; $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$.

Exercice 1.14 (application) : Les trois longueurs d'onde des liaisons fibre

Les modules SFP émettent à 850 nm (liaisons courtes), 1310 nm et 1550 nm (liaisons longues).

1. Calculer la fréquence ν de chacun de ces rayonnements.
2. Calculer l'énergie d'un photon pour chacune, en joule puis en électronvolt.
3. Le silicium a un gap $\Delta E \approx 1,1 \text{ eV}$. Lesquels de ces photons une photodiode en silicium peut-elle détecter ? Justifier.
4. Le gap de l'InGaAs vaut environ 0,75 eV. Que peut-on en conclure sur le matériau des récepteurs des liaisons longues ?

Exercice 1.15 (approfondissement) : Longueur d'onde de coupure et courant photonique

1. Calculer la longueur d'onde maximale λ_{max} qu'un photon peut avoir pour faire franchir le gap du silicium ($\Delta E = 1,1 \text{ eV}$). Dans quel domaine du spectre se situe-t-elle ?
2. Un récepteur reçoit une puissance optique de -20 dBm à 1310 nm. Convertir cette puissance en watt.
3. En utilisant l'énergie du photon à 1310 nm (exercice 1.14), calculer le nombre de photons reçus par seconde.
4. Si chaque photon absorbé libère un électron (rendement quantique de 100 %), calculer le courant électrique correspondant. Commenter l'ordre de grandeur.

1.6 La diode électroluminescente (DEL/LED)

Exercice 1.16 (application) : Couleur et gap, résistance de protection d'une LED

Les LED de face avant d'un switch réseau sont rouge ($\lambda = 650 \text{ nm}$), verte ($\lambda = 525 \text{ nm}$) et bleue ($\lambda = 470 \text{ nm}$).

1. Calculer le gap ΔE (en eV) du matériau de chaque LED.
2. Classer les trois matériaux par gap croissant. Que remarque-t-on ?
3. La LED verte a une tension directe $V_F = 2,2 \text{ V}$ et doit être parcourue par $I = 10 \text{ mA}$ sous une alimentation de 5 V (montage de la figure TD 3). Calculer la résistance de protection, choisir la valeur E12 immédiatement supérieure et recalculer le courant.
4. Pourquoi ne peut-on pas obtenir une LED bleue en plaçant un filtre bleu devant une LED rouge ?

Exercice 1.17 (approfondissement) : LED infrarouge d'un module SFP et budget optique

Un module SFP « courte distance » utilise une LED en arséniure de gallium (GaAs, gap $\Delta E = 1,42 \text{ eV}$).

1. Calculer la longueur d'onde émise et la comparer aux 850 nm annoncés.
2. Une LED émet en réalité sur une largeur spectrale d'environ 40 nm autour de sa longueur d'onde centrale, alors qu'une diode laser émet sur moins de 1 nm. Expliquer, à l'aide du mécanisme d'émission (spontanée ou stimulée), l'origine de cette différence.

3. La LED injecte une puissance optique de 1 mW dans une fibre. Exprimer cette puissance en dBm.
4. La liaison comporte 300 m de fibre (atténuation 3,5 dB/km à 850 nm) et deux connecteurs de 0,5 dB chacun. Calculer la puissance reçue en dBm.
5. La photodiode du récepteur a une sensibilité de -17 dBm. Calculer la marge de la liaison. Quelle longueur de fibre maximale cette LED autoriserait-elle avec ces deux connecteurs ?

1.7 La diode laser

Exercice 1.18 (application) : Cavité résonnante d'une diode laser

Une diode laser à 1550 nm possède une cavité de longueur $L_{cav} = 300 \mu\text{m}$ dans un semi-conducteur d'indice de réfraction $n = 3,5$. Dans le matériau, la longueur d'onde vaut $\lambda = \lambda_0/n$.

1. Calculer la longueur d'onde λ dans le matériau.
2. La cavité impose $L_{cav} = k \times \lambda/2$ avec k entier. Calculer k .
3. Deux modes voisins (k et $k + 1$) sont séparés de $\Delta\lambda = \frac{\lambda_0^2}{2nL_{cav}}$. Calculer $\Delta\lambda$.
4. La diode laser délivre +3 dBm. Convertir en mW.

Exercice 1.19 (approfondissement) : LED ou laser pour une liaison de 20 km ?

On compare deux émetteurs à 1550 nm pour une liaison fibre de 20 km : une LED (puissance -3 dBm, largeur spectrale 50 nm) et une diode laser (puissance +3 dBm, largeur spectrale 0,1 nm). La fibre atténue de 0,2 dB/km et présente une dispersion chromatique $D = 17 \text{ ps}/(\text{nm}\cdot\text{km})$: une impulsion s'étale de $\Delta t = D \times \Delta\lambda \times L$. Le récepteur a une sensibilité de -20 dBm.



Fibre optique : L en km, α en dB/km, dispersion D en $\text{ps}/(\text{nm}\cdot\text{km})$

Bilan : $P_{re\acute{c}ue} = P_e - \alpha \cdot L - \text{pertes connecteurs}$. Étalement d'impulsion : $\Delta t = D \cdot \Delta\lambda \cdot L$.

Figure TD 4 : Chaîne de transmission optique émetteur / fibre / photodiode.

1. Calculer l'atténuation totale de la fibre puis la puissance reçue avec chaque émetteur. Le bilan de puissance est-il satisfait dans les deux cas ?
2. Calculer l'étalement Δt d'une impulsion pour chaque émetteur.
3. À 1 Gbit/s, un bit dure 1 ns ; à 10 Gbit/s, 100 ps. Pour rester lisible, l'étalement doit rester nettement inférieur à la durée d'un bit. Quel(s) débit(s) chaque émetteur permet-il ?
4. Conclure : pourquoi les liaisons longue distance utilisent-elles une diode laser, alors même que le bilan de puissance de la LED était correct ?

1.8 La photodiode

Exercice 1.20 (application) : Photodiode en mode photoconducteur

Une photodiode silicium de sensibilité $S = 0,5 \text{ A/W}$ (courant inverse par watt de flux reçu) est polarisée en inverse par une alimentation de 5 V à travers une résistance $R = 10 \text{ k}\Omega$. On mesure la tension U_R aux bornes de R .

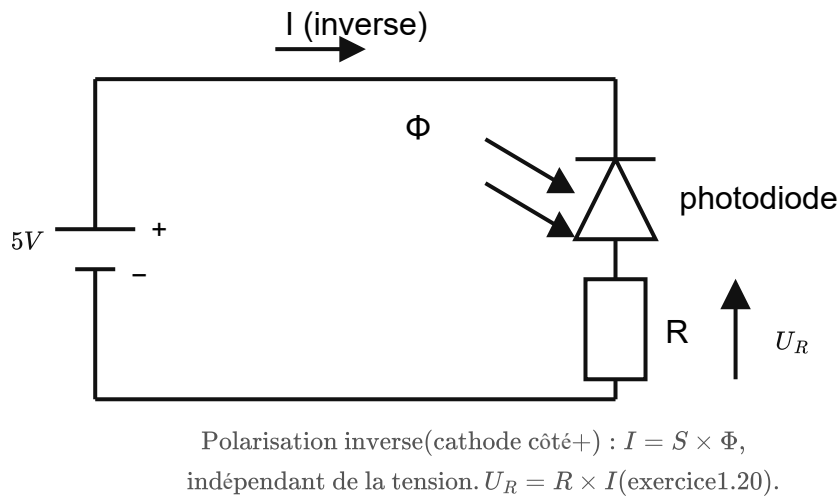


Figure TD 5 : Photodiode polarisée en inverse avec résistance de mesure.

1. Le flux reçu vaut $20 \mu\text{W}$. Calculer le courant inverse I puis U_R .
2. Même question pour un flux de $100 \mu\text{W}$.
3. Que peut-on dire de la relation entre U_R et le flux lumineux ? Quel est l'intérêt de ce montage ?
4. Au-delà de quel flux le montage sature-t-il (la tension U_R ne pouvant dépasser 5 V) ?

Exercice 1.21 (approfondissement) : Récepteur d'une liaison fibre

Le récepteur d'une liaison à 1310 nm utilise une photodiode InGaAs de sensibilité $S = 0,9 \text{ A/W}$ suivie d'un amplificateur transimpédance qui convertit le courant en tension : $U = R_f \times I$ avec $R_f = 10 \text{ k}\Omega$.

1. La puissance reçue vaut -20 dBm . Calculer le courant de la photodiode puis la tension U .
2. Même question pour une puissance reçue de -30 dBm .
3. Dans l'obscurité, la photodiode débite un courant résiduel de 5 nA (courant d'obscurité). À quelle puissance optique, en W puis en dBm , ce courant correspond-il ?
4. Expliquer pourquoi le courant d'obscurité limite la sensibilité du récepteur.
5. La même photodiode, non polarisée, est éclairée par le soleil. Dans quel mode fonctionne-t-elle et à quoi peut-elle alors servir ?

1.9 Le capteur CCD (Charge-Coupled Device)

Exercice 1.22 (application) : Flux de données d'une caméra IP

Une caméra IP utilise un capteur de 1920×1080 pixels. Chaque pixel est converti par un CAN sur 12 bits.

1. Calculer le nombre de pixels du capteur.
2. Calculer la quantité de données d'une image brute, en bits puis en octets.
3. À 25 images par seconde, calculer le débit brut en Mbit/s . Que faut-il en conclure pour la transmission sur le réseau ?
4. Les charges sont transférées vers le CAN au rythme d'un pixel par coup d'horloge, à 100 MHz . Calculer le temps de lecture d'une image complète et la cadence maximale d'images par seconde.

Exercice 1.23 (approfondissement) : Saturation d'un pixel

Un pixel de capteur CCD peut stocker au maximum 20 000 électrons (capacité du puits). Il reçoit une lumière verte ($\lambda = 550$ nm) d'une puissance de 2 pW pendant un temps d'exposition de 10 ms. Le rendement quantique du capteur vaut 40 % (un photon sur 2,5 crée un électron).

1. Calculer l'énergie d'un photon à 550 nm.
2. Calculer l'énergie lumineuse reçue par le pixel pendant l'exposition, puis le nombre de photons reçus.
3. Calculer le nombre d'électrons créés. Le pixel est-il saturé ?
4. Calculer le temps d'exposition maximal pour éviter la saturation.
5. Le CAN convertit la charge sur 12 bits. À combien d'électrons correspond un niveau de quantification ?

Corrigés du chapitre 1

Exercice 1.1. $U(R_2) = 12 \times \frac{1000}{2200 + 1000} = 3,75$ V. $I = \frac{E}{R_1 + R_2} = \frac{12}{3200} = 3,75$ mA. $P = E \times I = 12 \times 3,75 \times 10^{-3} = 45$ mW.

Exercice 1.2. Seuil $\approx 0,6$ à $0,65$ V, cohérent avec le silicium. Au-delà du seuil, la caractéristique $I(V)$ est fortement non linéaire (croissance quasi exponentielle), typique d'une jonction PN passante.

Exercice 1.3.

1. $U(R_2)_{\text{vide}} = 10 \times \frac{2200}{4700 + 2200} = 3,19$ V.
2. $R_2 // R_{ch} = \frac{2200 \times 2200}{2200 + 2200} = 1100 \Omega$. $U(R_2)_{\text{charge}} = 10 \times \frac{1100}{4700 + 1100} = 1,90$ V.
3. L'écart est important ($3,19$ V $\rightarrow$ $1,90$ V) : brancher un appareil de mesure modifie le circuit qu'il mesure (« effet de charge »). Un voltmètre idéal doit avoir une résistance d'entrée très grande devant celle du circuit pour ne pas le perturber.

Exercice 1.4.

1. $A = 10 \times \log_{10}\left(\frac{2,0}{0,5}\right) = 10 \times \log_{10}(4) \approx 6,02$ dB.
2. $\frac{6,02}{25} \approx 0,241$ dB/m.
3. $L_{\text{max}} = \frac{10}{0,241} \approx 41,5$ m.

Exercice 1.5. $A = 10 \times \log_{10}\left(\frac{200}{4}\right) = 10 \times \log_{10}(50) \approx 17,0$ dB. C'est un ordre de grandeur tout à fait réaliste pour un étage amplificateur.

Exercice 1.6. $-12 = 20 \log_{10}(U_2/U_1) \Rightarrow \log_{10}(U_2/U_1) = -0,6 \Rightarrow U_2/U_1 = 10^{-0,6} \approx 0,251$. $U_2 = 0,251 \times 2,0 \approx 0,50$ V.

Exercice 1.7. $G_{\text{total}} = 8 - 5 + 25 - 0,5 = 27,5$ dB. Facteur linéaire : $G = 10^{27,5/10} \approx 562$.

Exercice 1.8. $P_{\text{redue}} = 18 - 1,5 + 6 - 70 + 3 = -44,5$ dBm. En mW : $P = 10^{-44,5/10} \approx 3,55 \times 10^{-5}$ mW $\approx 3,55 \times 10^{-8}$ W.

Exercice 1.9. 1) Marge restante = $100 - 70 = 30$ dB. 2) Avec 6 dB par doublement, $30/6 = 5$ doublements supplémentaires possibles. 3) Portée $\approx 100 \times 2^5 = 3200$ m (estimation grossière, propagation idéalisée en espace libre).

Exercice 1.10. 1) $G_A = 10^{40/10} = 10^4 = 10\,000$. 2) $G_{B(dB)} = 10 \log_{10}(8000) \approx 39,0$ dB. 3) Le système A (gain 10 000, soit 40 dB) amplifie légèrement plus que le système B (gain 8000, soit 39 dB).

Exercice 1.11.

- $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{2,2 \times 10^{-3} \times 47 \times 10^{-9}}} \approx 15,7$ kHz.
- $Q = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{1}{15}\sqrt{\frac{2,2 \times 10^{-3}}{47 \times 10^{-9}}} \approx 14,4$; $\Delta f = f_0/Q \approx 1,09$ kHz.
- À la résonance $\underline{Z} = R$: $I_{eff} = U/R = 2,0/15 \approx 133$ mA. $U_C = Q \times U = 14,4 \times 2,0 \approx 28,8$ V : la tension aux bornes du condensateur est près de 15 fois la tension d'alimentation (surtension) ; le condensateur doit tenir au moins cette tension.
- À 5 kHz ($f < f_0$), le terme $1/(C\omega)$ domine : comportement capacitif. À 50 kHz ($f > f_0$), $L\omega$ domine : comportement inductif.

Exercice 1.12.

- $LC\omega_0^2 = 1 \Rightarrow C = \frac{1}{L(2\pi f_0)^2} = \frac{1}{1,5 \times 10^{-6} \times (2\pi \times 13,56 \times 10^6)^2} \approx 91,8$ pF.
- $Q = \frac{L\omega_0}{R} = \frac{1,5 \times 10^{-6} \times 8,52 \times 10^7}{1,2} \approx 106$; $\Delta f = f_0/Q \approx 128$ kHz.
- La modulation occupe environ 850 kHz (± 424 kHz) : la bande passante de 128 kHz est très insuffisante, le circuit couperait les bandes latérales et les données ne passeraient pas.
- $Q = 30 \Rightarrow \Delta f = 13,56 \times 10^6/30 \approx 452$ kHz. $R_{tot} = L\omega_0/Q = 127,8/30 \approx 4,26 \Omega$: il faut ajouter environ $4,26 - 1,2 \approx 3,1 \Omega$ en série. La bande passante (452 kHz) devient compatible avec la modulation (les sous-porteuses à ± 424 kHz sont juste à la limite ; en pratique on vise plutôt $Q \approx 20$ à 30).
- Un Q élevé rejette mieux le bruit hors bande mais étrangle la bande passante, donc le débit : l'antenne est accordée pour un compromis entre sélectivité et débit de données.

Exercice 1.13.

- $R = \frac{E - V_{seuil}}{I} = \frac{9 - 0,7}{0,015} \approx 553 \Omega \rightarrow$ valeur E12 : 560 Ω . $I_{réel} = 8,3/560 \approx 14,8$ mA.
- $P_R = U_R \times I = 8,3 \times 0,0148 \approx 0,123$ W : une résistance 1/4 W (0,25 W) convient, avec une marge d'environ 2.
- $P_{diode} = V_{seuil} \times I = 0,7 \times 0,0148 \approx 10,4$ mW.
- Diode bloquée : $I = 0$, $U_R = 0$, la diode supporte toute la tension : $U_{diode} = -9$ V (en inverse).
- Pendant l'alternance positive (au-delà de 0,7 V), la diode conduit et $U_R = u(t) - 0,7$; pendant l'alternance négative, $U_R = 0$. Valeur maximale : $12 - 0,7 = 11,3$ V. C'est un redressement simple alternance.

Exercice 1.14.

- $\nu = c_0/\lambda$: 850 nm $\rightarrow 3,53 \times 10^{14}$ Hz ; 1310 nm $\rightarrow 2,29 \times 10^{14}$ Hz ; 1550 nm $\rightarrow 1,94 \times 10^{14}$ Hz.

- $E = hc_0/\lambda$: 850 nm $\rightarrow 2,34 \times 10^{-19}$ J $\approx 1,46$ eV ; 1310 nm $\rightarrow 1,52 \times 10^{-19}$ J $\approx 0,95$ eV ; 1550 nm $\rightarrow 1,28 \times 10^{-19}$ J $\approx 0,80$ eV.
- Seul le photon à 850 nm (1,46 eV > 1,1 eV) peut faire franchir le gap du silicium ; à 1310 et 1550 nm, l'énergie du photon est inférieure au gap : le silicium est transparent, la photodiode ne détecte rien.
- Les récepteurs des liaisons longues doivent utiliser un matériau à gap plus petit que 0,95 eV : l'InGaAs (0,75 eV) convient pour 1310 et 1550 nm.

Exercice 1.15.

- $\lambda_{max} = \frac{hc_0}{\Delta E} = \frac{6,63 \times 10^{-34} \times 3,0 \times 10^8}{1,1 \times 1,6 \times 10^{-19}} \approx 1,13 \mu\text{m} = 1130 \text{ nm}$: proche infrarouge.
- $-20 \text{ dBm} = 10^{-20/10} \text{ mW} = 0,01 \text{ mW} = 1,0 \times 10^{-5} \text{ W}$.
- $N = \frac{P}{E_{\text{photon}}} = \frac{1,0 \times 10^{-5}}{1,52 \times 10^{-19}} \approx 6,6 \times 10^{13}$ photons par seconde.
- $I = N \times e = 6,6 \times 10^{13} \times 1,6 \times 10^{-19} \approx 1,05 \times 10^{-5} \text{ A} \approx 10,5 \mu\text{A}$. Un courant de l'ordre du microampère : il faut l'amplifier avant tout traitement (voir exercice 1.21).

Exercice 1.16.

- $\Delta E = hc_0/\lambda$: rouge 650 nm $\rightarrow 1,91$ eV ; verte 525 nm $\rightarrow 2,37$ eV ; bleue 470 nm $\rightarrow 2,64$ eV.
- Rouge < verte < bleue : plus le gap est grand, plus la longueur d'onde est courte (photon plus énergétique).
- $R = \frac{5 - 2,2}{0,010} = 280 \Omega \rightarrow \text{E12 immédiatement supérieure : } 330 \Omega$. $I = 2,8/330 \approx 8,5 \text{ mA}$.
- Un filtre ne peut que retirer de la lumière : les photons rouges (1,91 eV) ne peuvent pas devenir bleus (2,64 eV). La couleur est fixée par le gap du matériau, pas par un filtre.

Exercice 1.17.

- $\lambda = \frac{hc_0}{\Delta E} = \frac{6,63 \times 10^{-34} \times 3,0 \times 10^8}{1,42 \times 1,6 \times 10^{-19}} \approx 875 \text{ nm}$, proche des 850 nm annoncés (l'écart vient des valeurs approchées et du dopage du matériau réel).
- Dans une LED, l'émission est spontanée : chaque recombinaison produit un photon d'énergie légèrement différente (agitation thermique, largeur des bandes), d'où un spectre large. Dans un laser, l'émission stimulée produit des photons identiques et la cavité ne sélectionne qu'une longueur d'onde : spectre très étroit.
- $P = 10 \log_{10}(1/1) = 0 \text{ dBm}$.
- Pertes : $3,5 \times 0,3 = 1,05 \text{ dB}$ (fibre) + $2 \times 0,5 = 1 \text{ dB}$ (connecteurs) = 2,05 dB. $P_{\text{reçue}} = 0 - 2,05 = -2,05 \text{ dBm}$.
- Marge = $-2,05 - (-17) \approx 15 \text{ dB}$. Longueur maximale : $(17 - 1)/3,5 \approx 4,6 \text{ km}$ en pur bilan de puissance (en pratique, la dispersion limite bien avant, voir exercice 1.19).

Exercice 1.18.

- $\lambda = 1550/3,5 \approx 443 \text{ nm}$.
- $k = \frac{2L_{cav}}{\lambda} = \frac{2 \times 300 \times 10^{-6}}{443 \times 10^{-9}} \approx 1355$.
- $\Delta\lambda = \frac{(1550 \times 10^{-9})^2}{2 \times 3,5 \times 300 \times 10^{-6}} \approx 1,14 \text{ nm}$.
- $P = 10^{3/10} \approx 2,0 \text{ mW}$.

Exercice 1.19.

1. Atténuation = $0,2 \times 20 = 4$ dB. LED : $-3 - 4 = -7$ dBm ; laser : $+3 - 4 = -1$ dBm. Les deux sont au-dessus de -20 dBm : le bilan de puissance est satisfait dans les deux cas.
2. LED : $\Delta t = 17 \times 50 \times 20 = 17\,000$ ps = 17 ns. Laser : $\Delta t = 17 \times 0,1 \times 20 = 34$ ps.
3. LED : 17 ns $\gg$ 1 ns, aucun des deux débits n'est possible. Laser : 34 ps $\ll$ 1 ns et reste inférieur à 100 ps : 1 Gbit/s et 10 Gbit/s sont possibles.
4. La limite n'est pas la puissance mais la dispersion chromatique : le spectre large de la LED étale les impulsions jusqu'à les rendre illisibles. La diode laser, quasi monochromatique, est indispensable pour les liaisons longues à haut débit.

Exercice 1.20.

1. $I = S \times \Phi = 0,5 \times 20 \times 10^{-6} = 10$ μ A ; $U_R = R \times I = 10^4 \times 10^{-5} = 0,10$ V.
2. $I = 50$ μ A ; $U_R = 0,50$ V.
3. U_R est proportionnelle au flux : le montage convertit linéairement un flux lumineux en tension mesurable (capteur de lumière, récepteur optique).
4. $U_R = 5$ V $\Rightarrow I = 0,5$ mA $\Rightarrow \Phi = I/S = 1$ mW. Au-delà, la photodiode n'est plus polarisée en inverse et la tension ne suit plus le flux.

Exercice 1.21.

1. -20 dBm = 10 μ W ; $I = 0,9 \times 10 \times 10^{-6} = 9$ μ A ; $U = 10^4 \times 9 \times 10^{-6} = 90$ mV.
2. -30 dBm = 1 μ W ; $I = 0,9$ μ A ; $U = 9$ mV.
3. $\Phi = I/S = 5 \times 10^{-9}/0,9 \approx 5,6$ nW = $5,6 \times 10^{-9}$ W, soit $10 \log_{10}(5,6 \times 10^{-6}) \approx -52,5$ dBm.
4. Un signal optique dont le courant est comparable au courant d'obscurité ne peut plus en être distingué : le courant d'obscurité fixe un plancher de bruit, donc la puissance minimale détectable.
5. Non polarisée et éclairée, elle fonctionne en mode photovoltaïque : elle se comporte en générateur, comme une cellule solaire.

Exercice 1.22.

1. $1920 \times 1080 = 2\,073\,600$ pixels.
2. $2\,073\,600 \times 12 = 24\,883\,200$ bits $\approx 24,9$ Mbit $\approx 3,1$ Mo.
3. $24,9 \times 25 \approx 622$ Mbit/s brut : un flux impossible à transmettre tel quel sur un lien Fast Ethernet et lourd même en Gigabit, d'où la nécessité d'une compression vidéo (H.264, H.265) avant l'envoi sur le réseau.
4. $t = 2\,073\,600/10^8 \approx 20,7$ ms ; cadence maximale $\approx 1/0,0207 \approx 48$ images par seconde.

Exercice 1.23.

1. $E = hc_0/\lambda = 3,62 \times 10^{-19}$ J ($\approx 2,26$ eV).
2. $E_{re\&ae} = 2 \times 10^{-12} \times 0,010 = 2 \times 10^{-14}$ J ; $N = 2 \times 10^{-14}/3,62 \times 10^{-19} \approx 55\,300$ photons.
3. $N_e = 0,40 \times 55\,300 \approx 22\,100$ électrons $> 20\,000$: le pixel est saturé (blanc).
4. $t_{max} = 10$ ms $\times 20\,000/22\,100 \approx 9,0$ ms.
5. $2^{12} = 4096$ niveaux ; $20\,000/4096 \approx 4,9$ électrons par niveau.

</file_text>

Chapitre 2 : Mesures et incertitudes

2.1 Exercices d'application

Exercice 2.1 : Incertitudes de type A et B

Une série de 8 mesures d'une tension donne $\bar{x} = 5,08 \text{ V}$ et $s = 0,06 \text{ V}$. Le multimètre a une incertitude constructeur de type B estimée à $u_B = 0,02 \text{ V}$.

1. Calculer u_A .
2. En déduire l'incertitude composée $u = \sqrt{u_A^2 + u_B^2}$.
3. Donner le résultat avec l'incertitude élargie U ($k = 2$), correctement écrit.

2.2 Exercices d'approfondissement

Exercice 2.2 : Incertitude sur une grandeur avec exposant

On veut déterminer la puissance dissipée $P = U^2/R$ à partir de $U = (6,00 \pm 0,05) \text{ V}$ et $R = (100 \pm 2) \Omega$.

1. Rappeler la règle de propagation pour $z = x^n$: $\frac{u(z)}{z} = n \times \frac{u(x)}{x}$. Justifier qualitativement pourquoi l'exposant « amplifie » l'incertitude relative.
2. Calculer l'incertitude relative sur U^2 , puis sur R .
3. En déduire l'incertitude relative sur P , puis P avec son incertitude élargie ($k = 2$), correctement écrite.

Corrigés du chapitre 2

Exercice 2.1. $u_A = \frac{0,06}{\sqrt{8}} \approx 0,021 \text{ V}$. $u = \sqrt{0,021^2 + 0,02^2} \approx 0,029 \text{ V}$. $U = 2u \approx 0,058 \text{ V} \approx 0,06 \text{ V}$.

Résultat : $U_{\text{mesurée}} = (5,08 \pm 0,06) \text{ V}$.

Exercice 2.2.

1. Une petite variation relative sur x se répercute n fois sur x^n (dérivée logarithmique : $d(\ln z) = n d(\ln x)$) : plus l'exposant est élevé, plus l'incertitude relative se dégrade.
2. $\frac{u(U^2)}{U^2} = 2 \times \frac{0,05}{6,00} = 1,67 \%$. $\frac{u(R)}{R} = \frac{2}{100} = 2,00 \%$.
3. $\frac{u(P)}{P} = \sqrt{1,67^2 + 2,00^2} \% \approx 2,60 \%$. $P = \frac{6,00^2}{100} = 0,360 \text{ W}$. $u(P) \approx 0,0094 \text{ W}$. $U(P) = 2 \times 0,0094 \approx 0,019 \text{ W} \approx 0,02 \text{ W}$. Résultat : $P = (0,36 \pm 0,02) \text{ W}$.

Chapitre 3 : Ondes et propagation

3.1 Exercices d'application

Exercice 3.1 : Lecture d'une onde à l'oscilloscope

Base de temps 0,2 ms/div, une période occupe 3,5 divisions.

1. Calculer T .
2. En déduire f .
3. Ce signal est une onde sonore ($v = 340$ m/s) : calculer λ .

3.2 Exercices d'approfondissement

Exercice 3.2 : Battement de deux signaux

Deux émetteurs radio proches émettent respectivement à $f_1 = 100,000$ kHz et $f_2 = 100,003$ kHz. Superposés, ils produisent un phénomène de battement.

1. Rappeler (ou admettre) que la fréquence de battement perçue vaut $f_{bat} = |f_1 - f_2|$. Calculer f_{bat} .
2. En déduire la période du battement.
3. Pourquoi ce phénomène est-il un problème pratique en télécommunications (deux canaux trop proches en fréquence) ? Donner une conséquence concrète.

3.3 Devoir maison : électromagnétisme

1. Une antenne émet à 433 MHz (liaisons courte-portée). Calculer sa longueur d'onde dans le vide ($c \approx 3 \times 10^8$ m/s).
2. Expliquer, en quelques lignes, pourquoi $\vec{E}$ et $\vec{B}$ sont perpendiculaires entre eux et à la direction de propagation.
3. Une onde radio passe de l'air à un matériau plus dense : citer deux phénomènes possibles à l'interface et une situation professionnelle CIEL où cela compte (pose d'antenne, câblage, blindage...).

Corrigés du chapitre 3

Exercice 3.1. $T = 3,5 \times 0,2 \times 10^{-3} = 0,7$ ms. $f = \frac{1}{T} \approx 1429$ Hz. $\lambda = \frac{v}{f} \approx 0,238$ m ≈ 24 cm.

Exercice 3.2.

1. $f_{bat} = |100,003 - 100,000|$ kHz = 3 Hz.
2. $T_{bat} = \frac{1}{f_{bat}} \approx 0,33$ s.
3. Deux porteuses trop proches créent une interférence audible/mesurable (battement, brouillage) : c'est pourquoi les canaux radio sont espacés d'un écart minimal normalisé (canalisation) pour éviter le recouvrement spectral.

Devoir maison.

1. $\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{433 \times 10^6} \approx 0,693$ m ≈ 69 cm.

2. Une onde électromagnétique est transversale : les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ oscillent dans un plan perpendiculaire à la direction de propagation, et sont eux-mêmes perpendiculaires entre eux (leur rapport est constant, $E/B = c$). C'est une conséquence directe des équations de Maxwell dans le vide : la variation d'un champ engendre l'autre, à angle droit, ce qui fait avancer l'onde.
 3. À l'interface, l'onde peut être **réfléchie** (renvoyée vers le premier milieu) et/ou **réfractée** (transmise en changeant de direction, et atténuée). Situations professionnelles : zones d'ombre Wi-Fi derrière un mur porteur (réflexion), choix de l'emplacement d'une antenne, efficacité d'un blindage de câble ou de boîtier (l'onde est réfléchie par le métal).
-

Chapitre 4 : Systèmes bouclés et asservissement

4.1 Exercices d'application

Exercice 4.1 : Régulation d'un radiateur

Un radiateur électrique est piloté par un thermostat qui compare la température mesurée à une consigne, et coupe/remet le chauffage selon l'écart.

1. Boucle ouverte ou fermée ? Justifier.
2. Identifier consigne, grandeur mesurée, écart, actionneur.

(Autres exercices à compléter au fil de l'année : réponse indicielle d'un 1^{er} ordre, identification de τ , dépassement d'un 2^e ordre.)

Corrigés du chapitre 4

Exercice 4.1. Boucle fermée : la sortie (température) est renvoyée et comparée à la consigne. Consigne = température souhaitée ; mesure = température ambiante (capteur) ; écart = consigne – mesure ; actionneur = résistance chauffante.

Chapitre 5 : Traitement du signal

5.1 Exercices d'approfondissement

Exercice 5.1 : Filtre RC passe-bas et fréquence de coupure

Un filtre RC passe-bas est réalisé avec $R = 1,0 \text{ k}\Omega$ et $C = 100 \text{ nF}$.

1. Donner (ou admettre) la formule de la fréquence de coupure : $f_c = \frac{1}{2\pi RC}$. Calculer f_c .
2. Un signal utile à 200 Hz et un bruit parasite à 50 kHz traversent ce filtre. Lequel est fortement atténué ? Justifier sans calcul détaillé, juste par comparaison à f_c .
3. On veut abaisser f_c d'un facteur 10 sans changer R : quelle nouvelle valeur de C faut-il choisir ?

(Autres exercices à compléter au fil de l'année : spectre d'un signal carré, diagramme de Bode d'un 1^{er} ordre, quantum et SNR d'un CAN.)

Corrigés du chapitre 5

Exercice 5.1.

1. $f_c = \frac{1}{2\pi \times 1000 \times 100 \times 10^{-9}} \approx 1592 \text{ Hz} \approx 1,6 \text{ kHz}$.
 2. Le signal à 200 Hz est bien en dessous de f_c : il passe presque sans atténuation. Le parasite à 50 kHz est très au-dessus de f_c : il est fortement atténué par le filtre passe-bas.
 3. $f_c \propto 1/C$, donc pour diviser f_c par 10 il faut multiplier C par 10 : $C = 1 \text{ }\mu\text{F}$.
-

Chapitre 6 : Optique

(À compléter au fil de l'année : réfraction et angle limite, ouverture numérique d'une fibre, budget optique d'une liaison, énergie de photon selon la longueur d'onde.)

Chapitre 7 : Préparation à l'épreuve

7.1 Exercice type BTS : contrôle d'une liaison de mesure

L'exercice ci-dessous est construit dans l'esprit d'un sujet d'examen BTS (mise en situation professionnelle, plusieurs parties indépendantes, données réalistes). Il peut être démarré en classe et terminé en autonomie.

Contexte : dans le cadre de la maintenance d'une installation, un technicien doit caractériser un signal transmis sur une liaison filaire avant de le raccorder à une carte d'acquisition.

Partie A : Mesures et incertitudes (8 points)

Le technicien relève 10 fois l'amplitude crête d'un signal avec un oscilloscope de résolution 0,02 V : 2,14 ; 2,16 ; 2,12 ; 2,15 ; 2,18 ; 2,13 ; 2,17 ; 2,14 ; 2,16 ; 2,15 (en V).

1. Calculer $\bar{x}$ et s (formules attendues, résultat à 3 chiffres significatifs).
2. Calculer u_A .
3. Calculer $u_B = \text{résolution} / \sqrt{12}$.
4. Calculer u composée puis U ($k = 2$). Écrire le résultat final.

Partie B : Ondes (7 points)

Le signal a une fréquence de 1,2 kHz et se propage sur le câble à 2×10^8 m/s.

1. Calculer T . 2) Calculer λ . 3) Le câble mesure 15 m. Exprimer sa longueur en fraction de λ et commenter l'intérêt pour une liaison de mesure.

Partie C : Électricité (5 points)

En sortie de câble, le signal attaque une résistance d'adaptation $R = 50 \, \Omega$, tension efficace mesurée 1,5 V.

1. Calculer le courant efficace. 2) Calculer la puissance moyenne dissipée.

7.2 Annales officielles

Deux annales officielles du domaine de la physique de l'épreuve E4 (BTS CIEL Option A : Informatique et Réseaux), à traiter en conditions d'épreuve (1h30) ou à découper par partie selon l'avancement du programme. Les corrigés officiels ne sont pas repris ici (à corriger en classe ou à partir du corrigé académique). Les figures reproduites ci-dessous sont des pages scannées des sujets originaux.

Annale : Session 2026 (sujet blanc), domaine de la physique (1h30, 4 parties indépendantes)

Contexte : la société CISS propose un système de paiement sans contact (bracelets NFC) pour des festivals : *CISS Cashless Online*. Un stand de service autonome de distribution de boissons est ajouté au système ; il comporte un débitmètre à impulsions, un capteur de force (pont de Wheatstone) pour détecter les fûts vides, une communication NFC entre lecteur et bracelet, et des antennes Wi-Fi 5 GHz pour la supervision réseau.

Partie 3 : Validation du choix du débitmètre

Le débitmètre à impulsions OF-10 ZZT doit être capable de mesurer un débit maximum proche de 300 L/h ($300\,000 \text{ cm}^3/\text{h}$), et remplir un verre de 0,25 L (250 cm^3) en moins de 11 s.

Type	OF-05 ZAT-AO	OF-05 ZZT-AO	OF-10 ZAT-AO	OF-10 ZZT-AO
Code	782 105	782 205	782 110	782 210
Fluide	Kérosène Huile Gasoil	Eau Acides faibles Bases, solvants	Kérosène Huile Gasoil	Eau Acides faibles Bases, solvants
% E.M.	Précision ±2% de l'étendue de mesure, (±1 % : S/Dde)			
P /bar	5 bar maxi			
T °C	-10...+65 °C (T °C ambiante)			
Plages	0,3...0,8 cPo	5,0...50 l/h	0,3...0,8 cPo	40...300 l/h
	0,8...2,0 cPo	3,0...50 l/h	0,8...2,0 cPo	20...300 l/h
	2,0...5,0 cPo	1,0...50 l/h	2,0...5,0 cPo	15...300 l/h
	5,0...200 cPo	0,5...50 l/h	5,0...200 cPo	10...300 l/h
Volume	0,46 cm ³ / impulsion		2,5 cm ³ / impulsion	
Tension	Alimentation 3...12 V DC			
Sortie	impulsions carrées /sortie tension			
R	Raccords filetés ¼" G		Raccords filetés ½" G	
Boîtier	Résine PPS	Résine PPS	Résine PPS	Résine PPS
Rotor				
Joints	NBR	FPM	NBR	FPM
Axe	Inox 304	SiC	Inox 304	SiC

Figure 20 – Notice de débitmètres


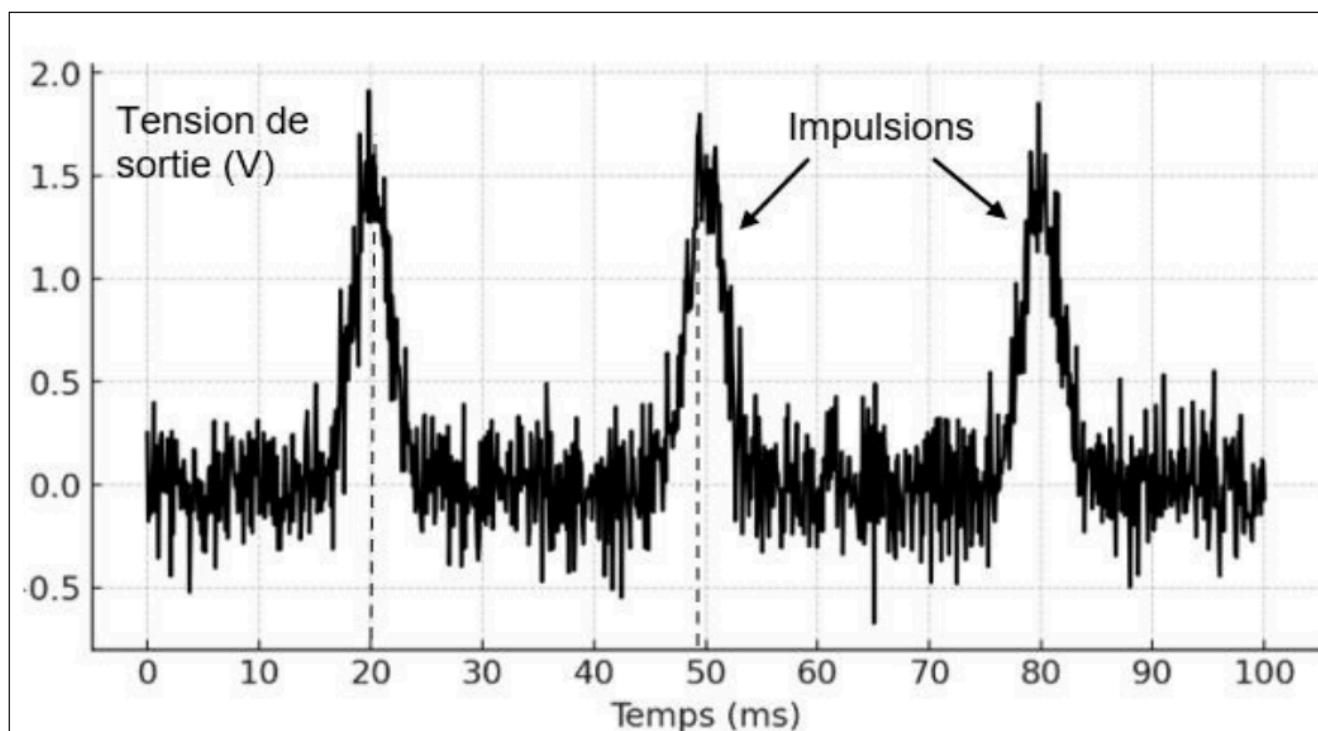


Figure 19 – Impulsions en sortie du débitmètre en fonction du temps pour le débit maximum

Type	OF-05 ZAT-AO	OF-05 ZZT-AO	OF-10 ZAT-AO	OF-10 ZZT-AO
Fluide	Kérosène, Huile, Gasoil	Eau, Acides faibles, Bases, solvants	Kérosène, Huile, Gasoil	Eau, Acides faibles, Bases, solvants
Plages	0,3 à 200 cPo selon plage	0,5 à 50 L/h selon plage	0,3 à 200 cPo selon plage	10 à 300 L/h selon plage
Volume	0,46 cm ³ /impulsion	0,46 cm ³ /impulsion	2,5 cm ³ /impulsion	2,5 cm ³ /impulsion
Tension	Alimentation 3...12 V DC			
Sortie	Impulsions carrées / sortie tension			

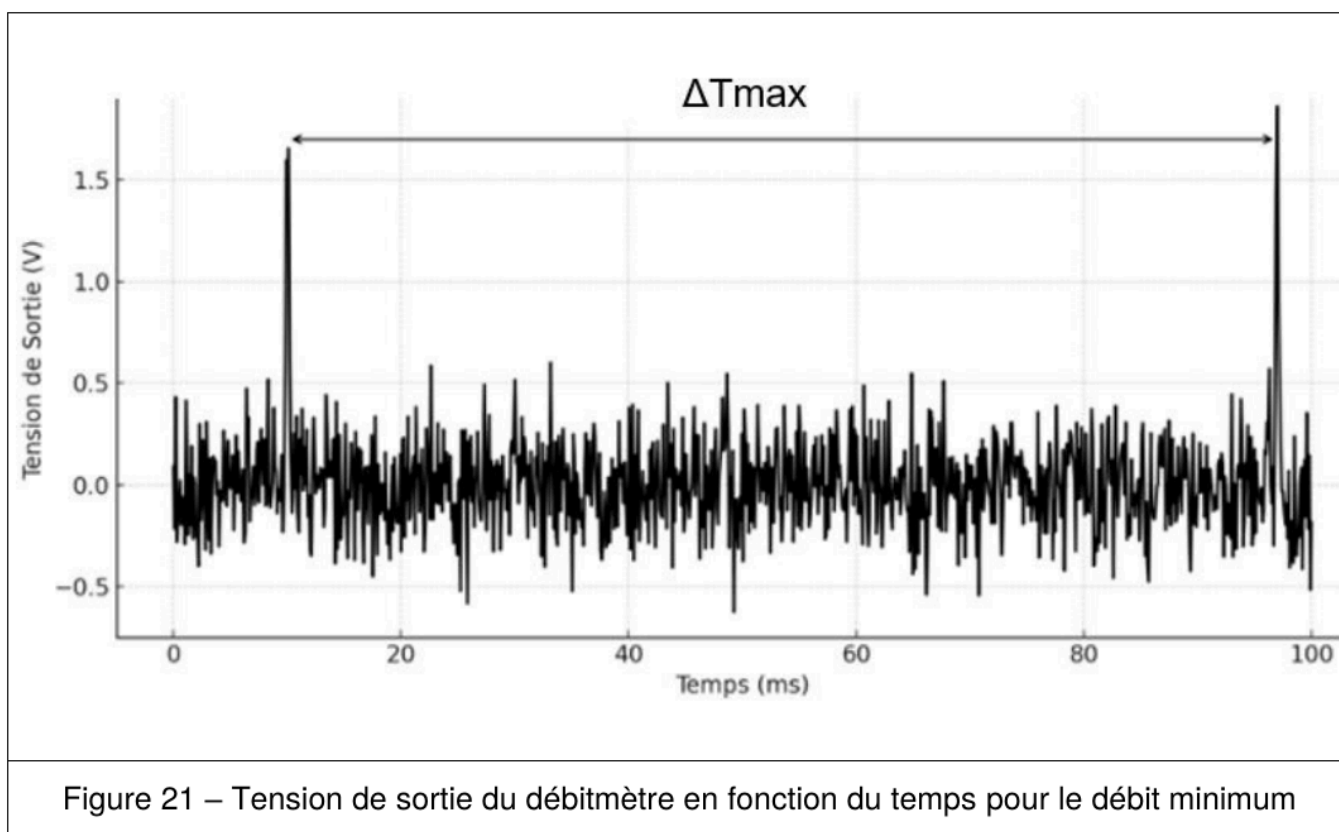Q44. Déterminer la durée entre deux impulsions, notée $\Delta T_{\min}$, à la sortie du débitmètre (figure 19). Q45. Calculer le nombre d'impulsions en une heure, noté N_{I1} , dans le cas où le temps entre deux impulsions correspond à $\Delta T_{\min}$. Q46. Calculer, en utilisant le résultat de Q45, le débit maximum que peut mesurer le débitmètre OF-10 ZZT, noté $D_{\max}$, exprimé en cm³ par heure. Q47. Calculer le nombre d'impulsions, noté N_{I2} , nécessaires en sortie du débitmètre OF-10 ZZT afin de remplir un verre de 0,25 L (250 cm³).



Q48. Calculer le temps maximal, noté $T_{\max}$, nécessaire pour remplir un verre de 0,25 L si le temps entre deux impulsions correspond à $\Delta T_{\max}$. Q49. Commenter la validité du débitmètre OF-10 ZZT d'après les deux critères à vérifier.

Partie 4 : Détection des fûts de boisson vides

Le capteur de force (4 jauges de contraintes en pont de Wheatstone) mesure la masse du fût. Une alerte doit se déclencher pour une masse de 6,8 kg (2 L restants), soit $\Delta U_{\text{alerte}} = 6,8 \text{ mV}$. Le montage : $E = 5,0 \text{ V}$; $R_1 = R_3 = R_0 - \Delta R$; $R_2 = R_4 = R_0 + \Delta R$. La chaîne de mesure est : pont de Wheatstone $\rightarrow$ amplificateur $\times 130 \rightarrow$ CAN (résolution 24 bits, $U_{\text{PE}} = 5,00 \text{ V}$). La relation $\Delta U = 10^{-3} \times \Delta m$ relie la variation de tension (V) à la variation de masse (kg).

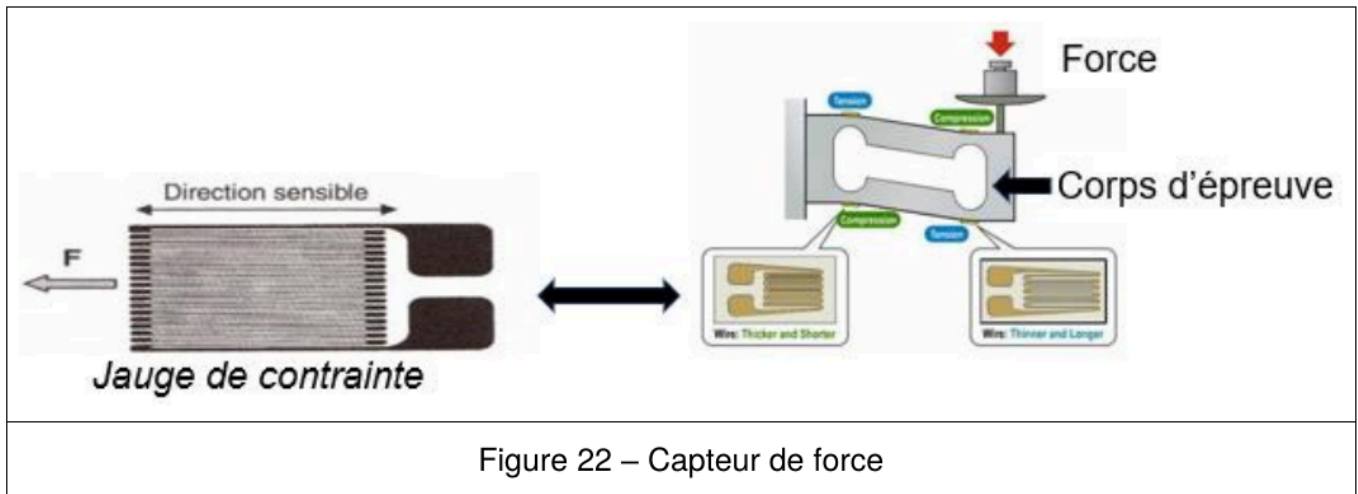


Figure 22 – Capteur de force

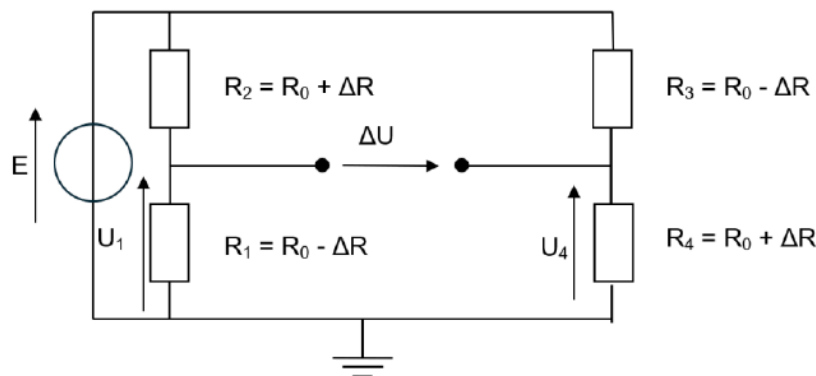


Figure 23 – Circuit électronique de conditionnement


**CYBERSÉCURITÉ, INFORMATIQUE ET RÉSEAUX, ÉLECTRONIQUE
OPTION INFORMATIQUE ET RÉSEAUX**

Session 2026

Étude et conception de réseaux informatiques – E4

Code : 26CIELAECRI

Page S-Ph5 sur 13

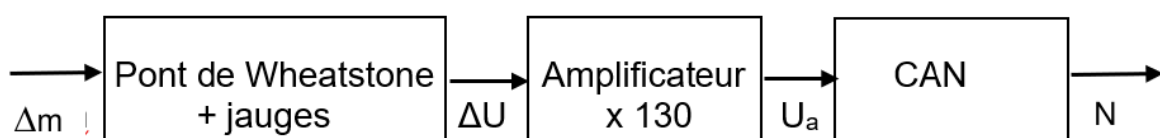

Δm : variation de masse en kg.
 ΔU : variation de tension en V.
 U_a : tension en entrée du convertisseur en V.


Figure 24 – Schéma fonctionnel de la chaîne de mesure de masse


Q50. Exprimer la tension U_1 en fonction de R_1 , R_2 et E . Q51. Exprimer ΔU , grâce à la loi des mailles, en fonction de U_1 et U_4 . Q52. Calculer le quantum q du convertisseur analogique-numérique. Q53. Calculer la tension $U_{a,\text{alerte}}$ correspondant à ΔU_{alerte} . Q54. En déduire la valeur numérique décimale N_{alerte} en sortie du

CAN correspondant à cette alerte. Q55. Calculer la résolution analogique de la chaîne de mesure (sachant qu'elle doit être de 2 kg), et conclure si la résolution de 24 bits est suffisante et judicieuse.

Partie 5 : Caractérisation du protocole de communication NFC

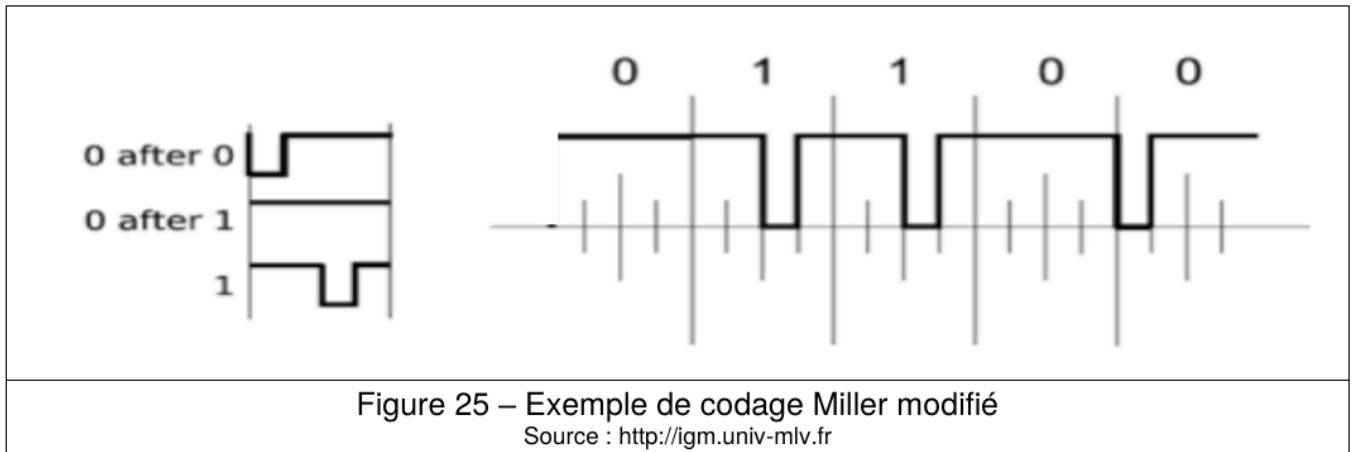La communication NFC (standard ISO/IEC 14443 type A) se fait à $f_p = 13,56$ MHz, modulation d'amplitude, débit théorique 106 kbits/s, codage de Miller modifié.



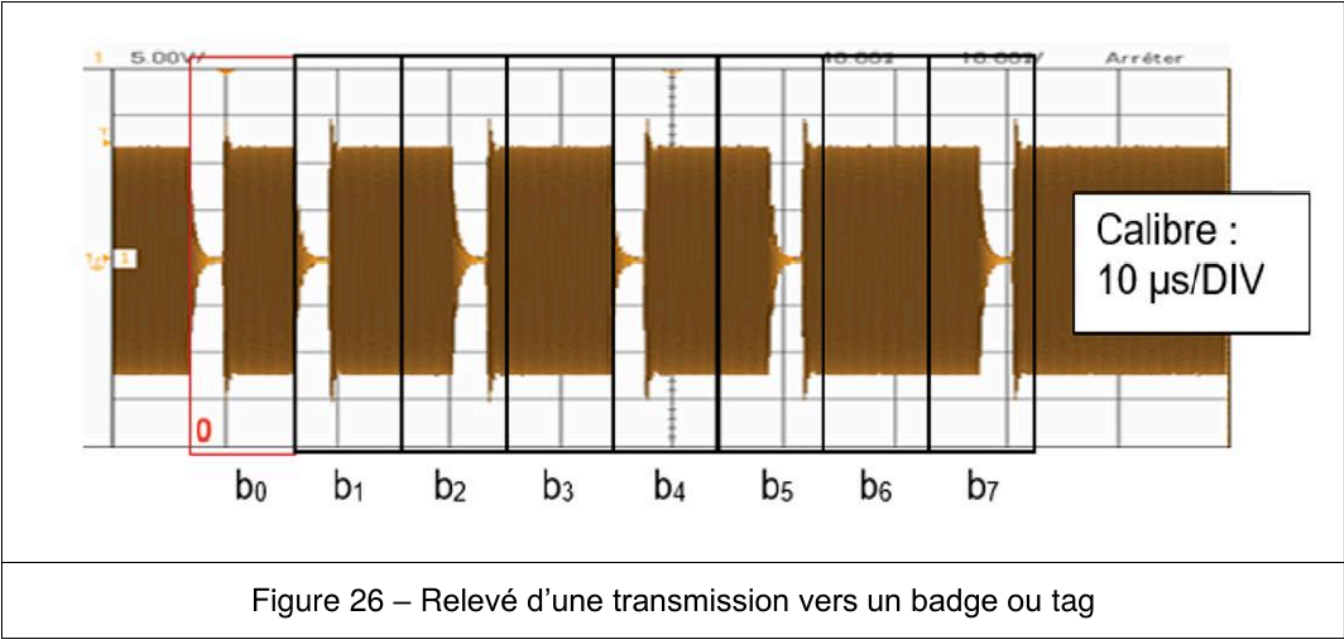

b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	Meaning
0	1	0	0	1	1	0	'26' = REQA Commande d'initialisation
1	0	1	0	0	1	0	'52' = WUPA Commande envoyée pour réveiller un tag
0	1	1	0	1	0	1	'35' = Optional timeslot method
1	0	0	X	X	X	X	'40' to '4F' = Proprietary
1	1	1	1	X	X	X	'78' to '7F' = Proprietary
All other values							RFU Commande réservée pour usage futur

Figure 27 – Code binaire des commandes

Q56. Déterminer, à l'aide de l'oscillogramme, la durée d'un bit T_B . Q57. Calculer le débit de cette transmission binaire D , exprimé en kbits/s. Q58. Écrire, après décodage (Miller modifié), l'octet transmis sous la forme $\{b_7, b_6, b_5, b_4, b_3, b_2, b_1, b_0\}$ (b_0 = bit de poids faible, premier bit lu = '0').

Q59. En déduire le nom de la commande transmise au tag.

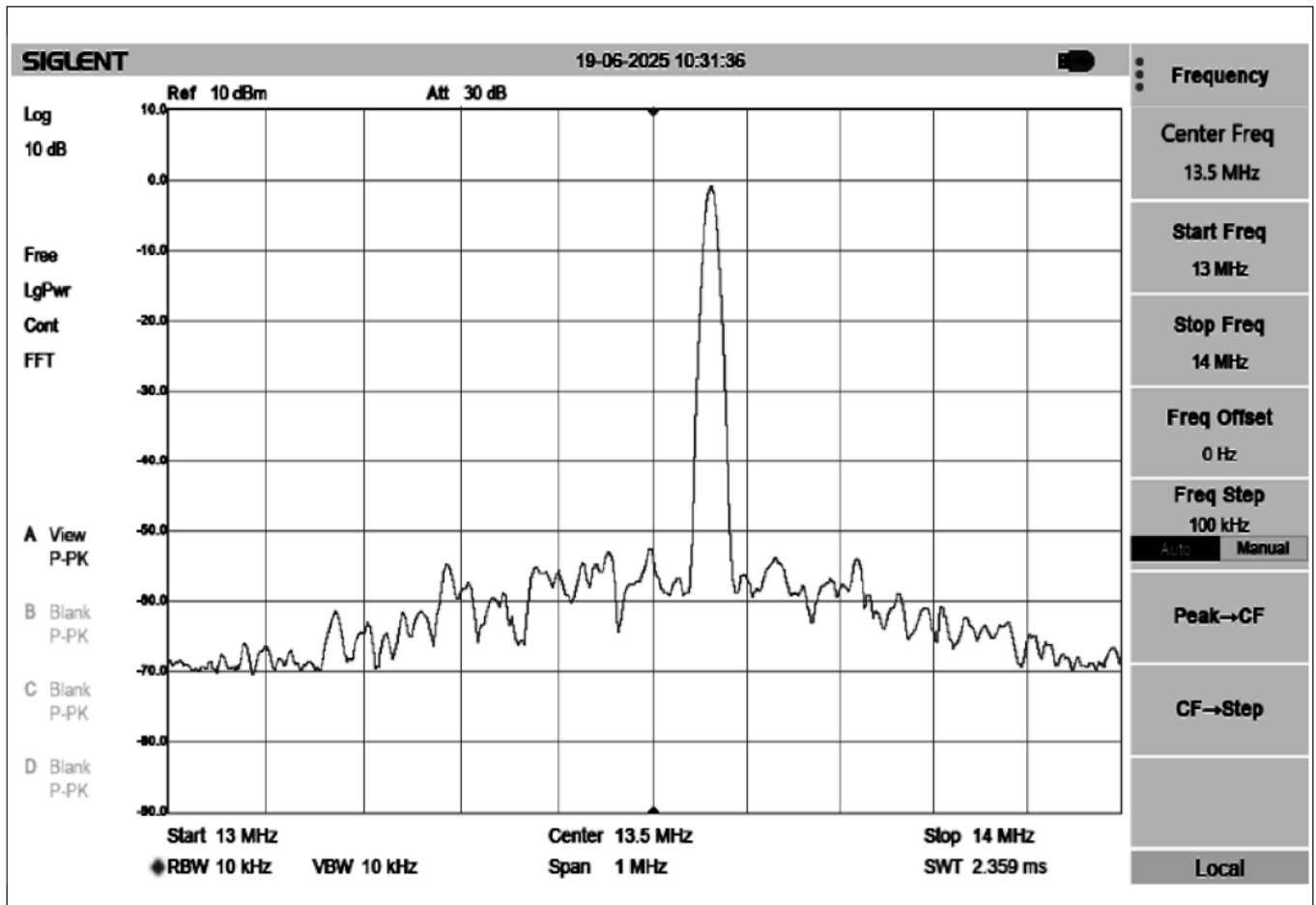


Figure 28 – Spectre en puissance de la porteuse

Q60. Mesurer la fréquence de la porteuse f_{porteuse} à l'aide du spectre. Q61. Conclure sur la validité des caractéristiques de fréquence et de débit binaire de la communication NFC.



Partie 6 : Choix des antennes

Étude de la transmission Wi-Fi 5 GHz en espace libre entre les terminaux et deux points d'accès (AP1, AP2, Cisco Aironet 3702e), distance maximale mesurée : 65,0 m. Fréquences : $f_{\text{Wi-Fi1}} = 5,50$ GHz (AP1), $f_{\text{Wi-Fi2}} = 5,54$ GHz (AP2).

Bilan de liaison : $P_r = P_e + G_e + G_r - FSL$, avec FSL (formule de Friis) : $FSL = -147,5 + 20 \log(f) + 20 \log(d)$ (f en Hz, d en m).

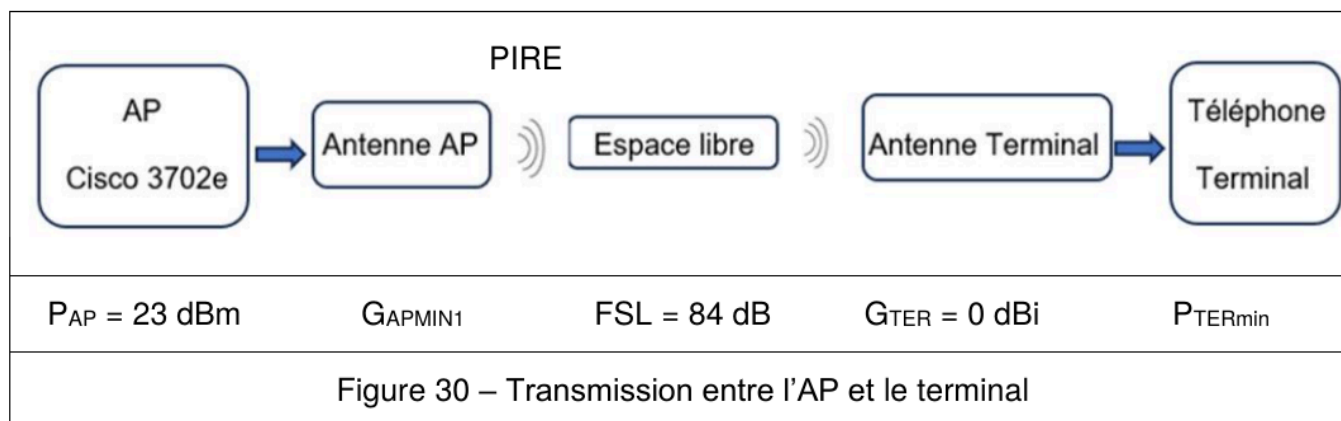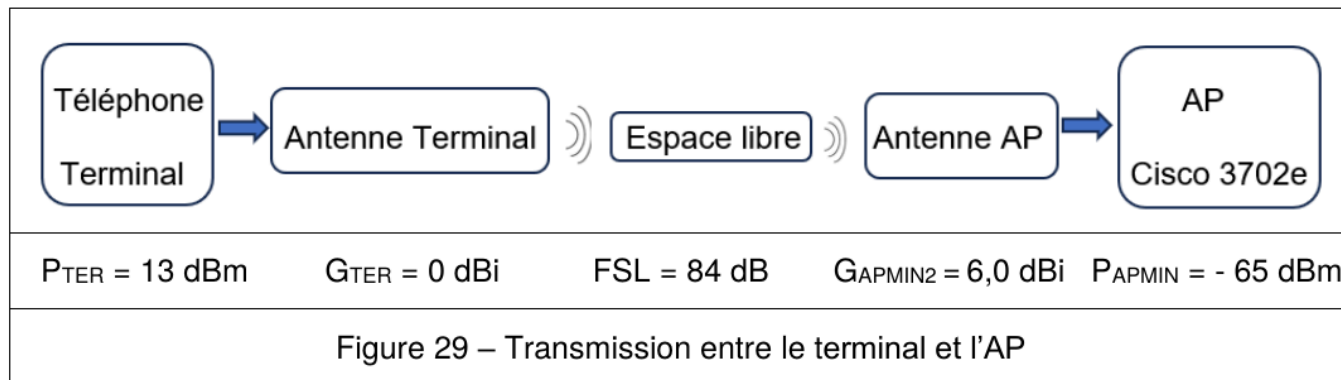Q62. Montrer que les pertes en espace libre FSL, pour $d = 65$ m et $f_{\text{Wi-Fi2}} = 5,54$ GHz, valent environ 84 dB.

Données terminal → AP : $P_{\text{TER}} = 13$ dBm ; $G_{\text{TER}} = 0$ dBi ; $FSL = 84$ dB ; $G_{\text{APMIN2}} = 6,0$ dBi ; $P_{\text{APMIN}} = -65$ dBm. Données AP → terminal : $P_{\text{AP}} = 23$ dBm ; $FSL = 84$ dB ; $G_{\text{TER}} = 0$ dBi ; sensibilité terminal $S_{\text{TER}} = -67$ dBm ; marge souhaitée 10 dB.




Q63. Calculer la puissance minimale P_{TERmin} que peut recevoir le terminal pour que la communication soit établie. Q64. Calculer le gain minimum de l'antenne de l'AP, noté G_{APMIN1} , pour la transmission AP → terminal.

À 5,54 GHz, la réglementation française limite la PIRE à 30 dBm ; la puissance d'émission vers l'antenne de l'AP est de 23 dBm.

Q65. Calculer le gain maximum de l'antenne de l'AP, noté G_{APMAX} , pour respecter la réglementation.

Antenne	Gain (dBi)	Angle d'ouverture à -3 dB	Bande passante (MHz)	Impédance (Ω)
AIR-ANT 2547-VN	7	360°	5150-5875	50
AIR-ANT 2466-PR	6	75°	2400-2484	50
AIR-ANT 2568-VG	8	360°	5150-5925	50
AIR-ANT 2588-P3M	8	120°	5150-5900	50
AIR-ANT 5170-PR	7	70°	5150-5850	50
AIR-ANT 5114-P2M	14	30°	5150-5900	50

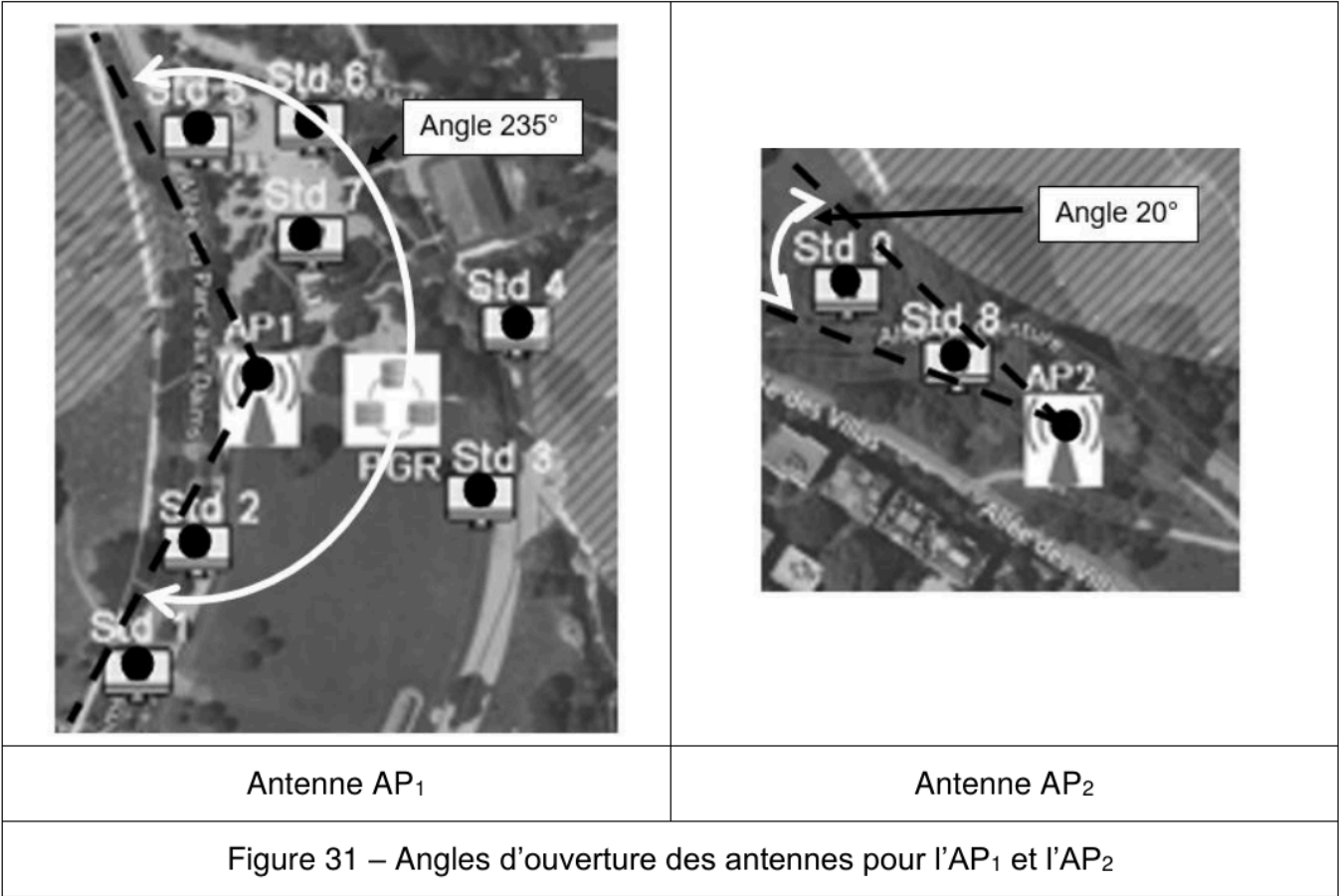

Antennes	AIR-ANT 2547-VN	AIR-ANT 2466-PR	AIR-ANT 2568-VG	AIR-ANT 2588-P3M	AIR-ANT 5170-PR	AIR-ANT 5114-P2M
Gain (dBi)	7	6	8	8	7	14
Angle d'ouverture à - 3 dB (Horizontal)	360°	75°	360°	120°	70°	30°
Bande passante (MHz)	5150-5875	2400-2484	5150-5925	5150-5900	5150-5850	5150-5900
Impédance (Ω)	50	50	50	50	50	50

Figure 32 – Caractéristiques des antennes

Q66. Déterminer, en le(s) justifiant, le(s) choix d'antenne(s) pour AP1 puis pour AP2, respectant les critères de gain, de fréquence et d'angle d'ouverture.

Annale : Session 2025 (officielle), domaine de la physique (1h30, 3 parties indépendantes)

Contexte : un système de gestion de parking utilise une boucle magnétique pour détecter les véhicules à l'entrée, un bus RS485 pour piloter des panneaux d'affichage de places, et des capteurs LoRaWAN pour localiser les places vides.

Partie 3 : Dimensionnement du détecteur de véhicule

Une boucle magnétique (bobine d'inductance L , N spires) détecte le passage d'un véhicule par variation de fréquence du signal généré (f_0 à vide, f_1 au passage d'un véhicule). Dimensions de la boucle : rectangle $4,3 \text{ m} \times 1,5 \text{ m}$.

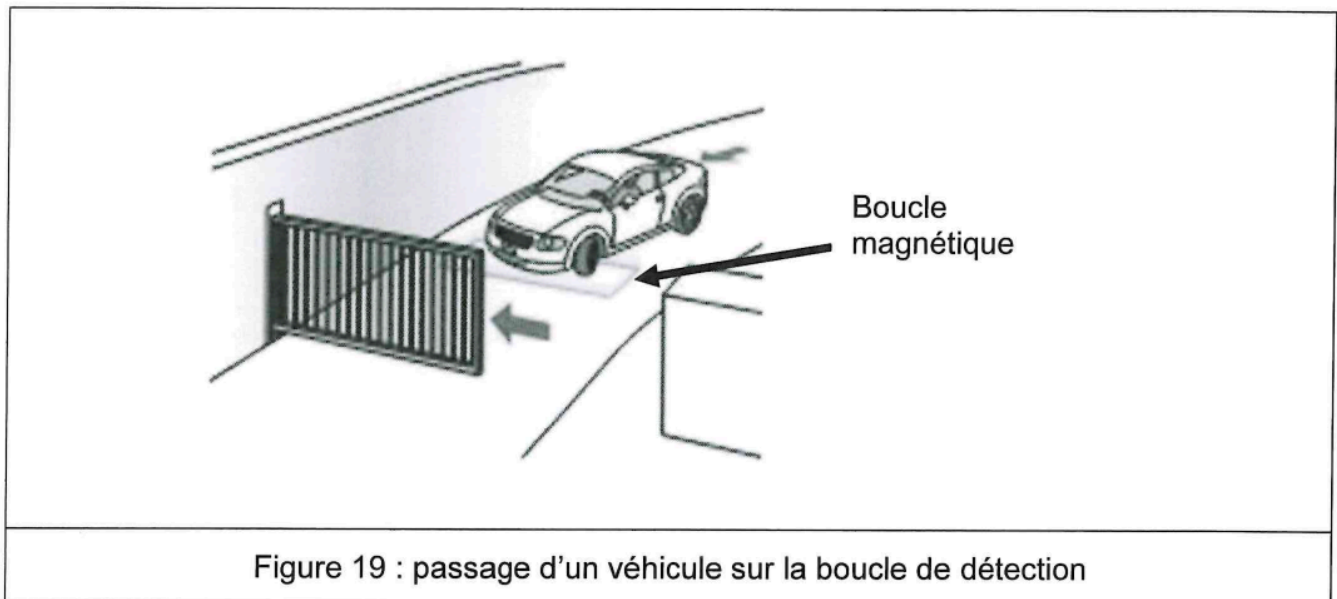


Figure 19 : passage d'un véhicule sur la boucle de détection

Q46. Calculer le périmètre U de la boucle.

4.1 Taille de la boucle et nombre de spires

Dans la plupart des applications, la boucle est posée sous forme de rectangle ou de triangle. Un nombre variable de spires doit être intégré à la rainure de la boucle, selon le périmètre de la boucle (qui dépend des conditions locales). Plus le périmètre de la boucle est petit, plus elle doit contenir de spires.

Recommandations :

- La largeur minimale de la boucle doit être d'au moins $0,8 \text{ m}$.
Tenir compte du tableau ci-contre.
- Rapport des côtés ($L:l$) : $1:1$ à max. $4:1$

Périmètre de la boucle U	Nombre de spires
$3 - 6 \text{ m}$	5 spires
$6 - 10 \text{ m}$	4 spires
$10 - 20 \text{ m}$	3 spires
$20 - 25 \text{ m}$	2 spires

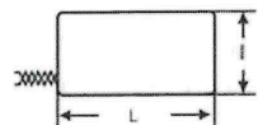


Figure 20 : extrait de documentation du capteur n°1

4.2 Inductance de la boucle

L'inductance d'une boucle peut être mesurée à l'aide d'un détecteur de boucle avec fonction de mesure intégrée (par ex. ProLoop) ou avec un instrument de mesure approprié. Avant de procéder au scellement de la rainure de la boucle, nous recommandons de poser provisoirement les fils de la boucle et de mesurer l'inductance. La formule suivante permet d'estimer approximativement l'inductance :

U = périmètre de la boucle en m

N = nombre de spires

$$L \text{ (en } \mu\text{H)} \approx U * (N * N + N)$$


Il faut également ajouter une inductance de 1 à $1,5 \mu\text{H}$ par mètre de câble d'alimentation à la valeur calculée.
L'inductance optimale d'une boucle se situe entre 80 et $300 \mu\text{H}$.

Figure 21 : extrait de documentation du capteur n°2

Q47. Déterminer le nombre de spires N de la boucle d'après le tableau ci-dessus.

Formule d'estimation de l'inductance : $L (\mu\text{H}) \approx U \times (N^2 + N)$, avec U le périmètre en m. Longueur du câble d'alimentation négligée. Plage optimale d'inductance : 80 à 300 μH .

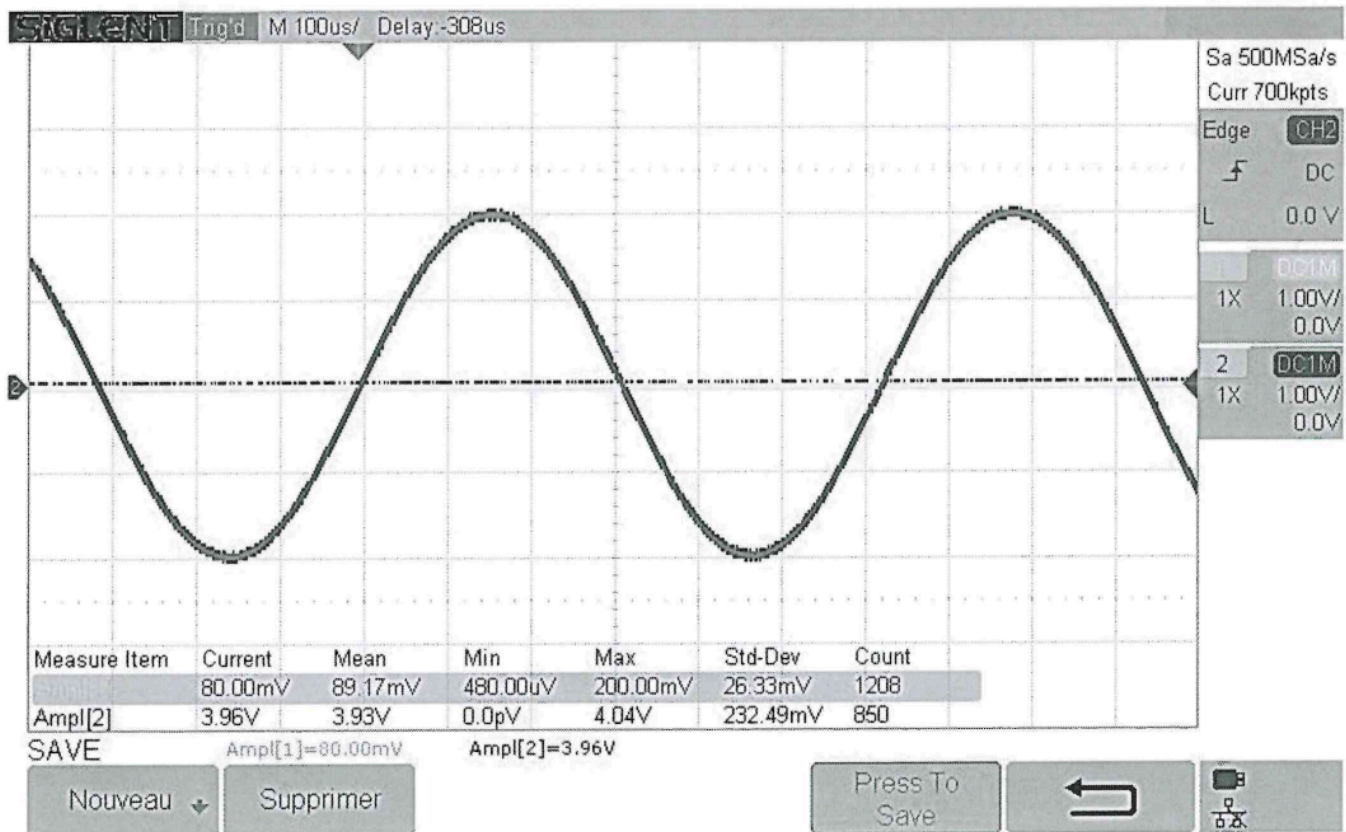Q48. Calculer la valeur L_0 de l'inductance à vide.






Q49. Indiquer, en justifiant, si la tension $u(t)$ est périodique. Q50. Déterminer la période T_0 de $u(t)$ en la faisant apparaître sur le document réponse. Q51. En déduire la fréquence f_0 de $u(t)$.

Fréquence de la sinusoïde : $f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$, avec $C = 70 \mu\text{F}$ (capacité interne du capteur). Un véhicule se présente : la fréquence générée vaut alors 1,2 kHz.

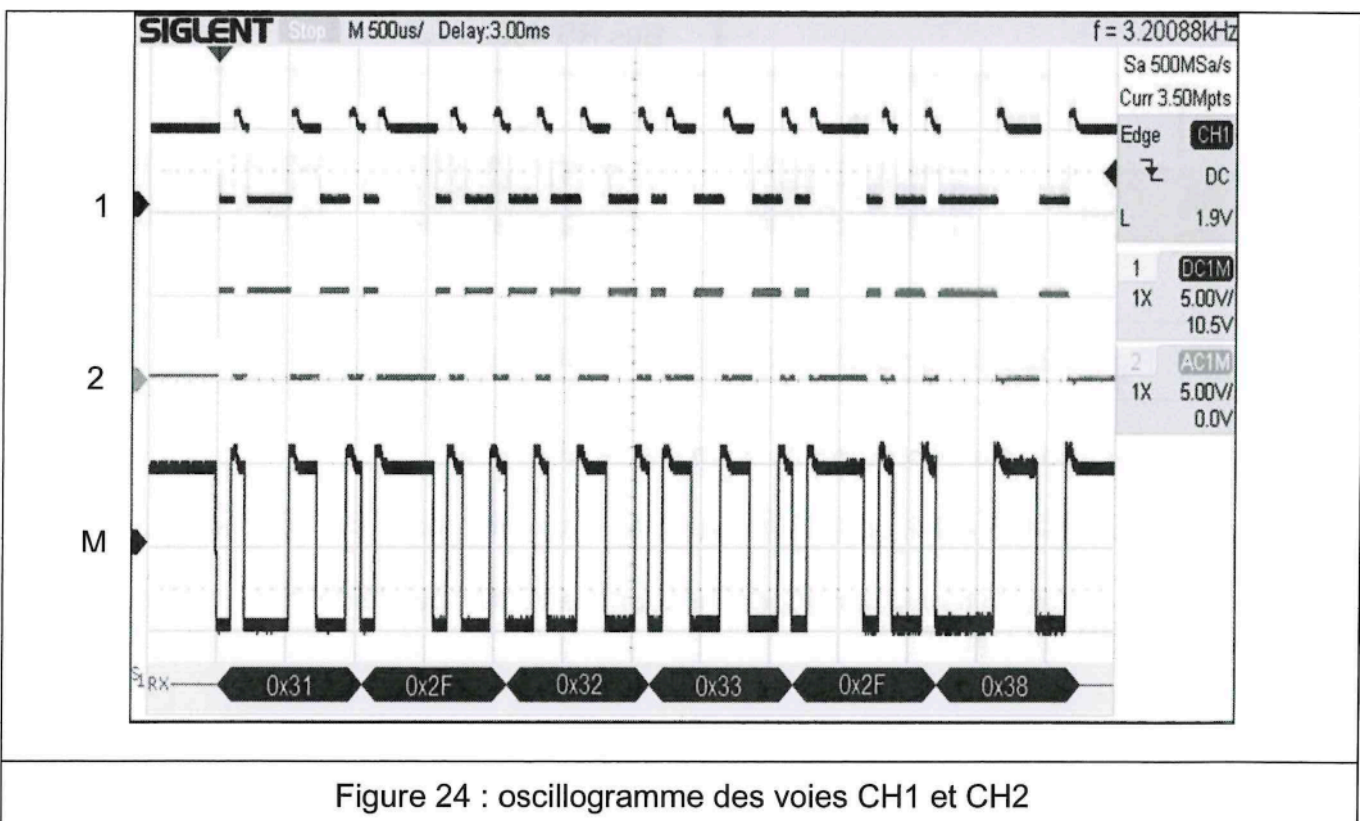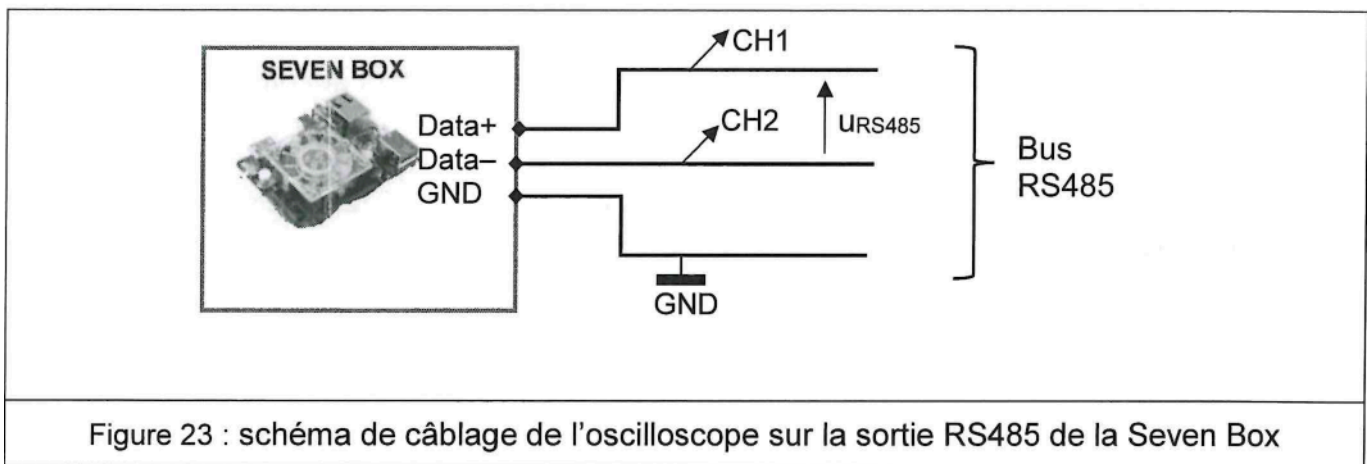
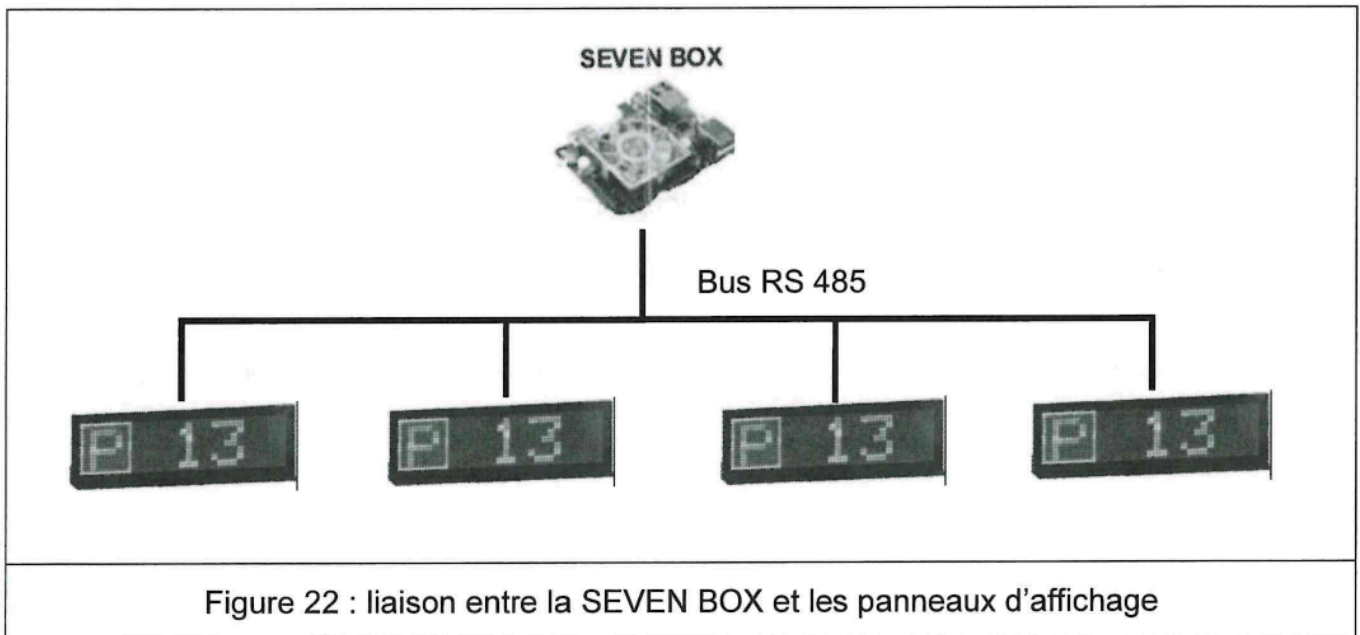
Q52. Calculer la valeur L_1 de l'inductance de la boucle au passage du véhicule. Q53. Vérifier si L_0 et L_1 sont dans la plage optimale (80-300 μH).

Partie 4 : Dépannage de la liaison RS485

Un défaut d'affichage est observé sur les panneaux reliés par bus RS485 (9600 bauds $\pm 5\%$) à une SEVEN BOX. Deux hypothèses : (1) erreur de configuration du débit binaire, (2) défaut sur la ligne de transmission. Vitesse des ondes dans la ligne : $2,0 \times 10^8 \text{ m/s}$.




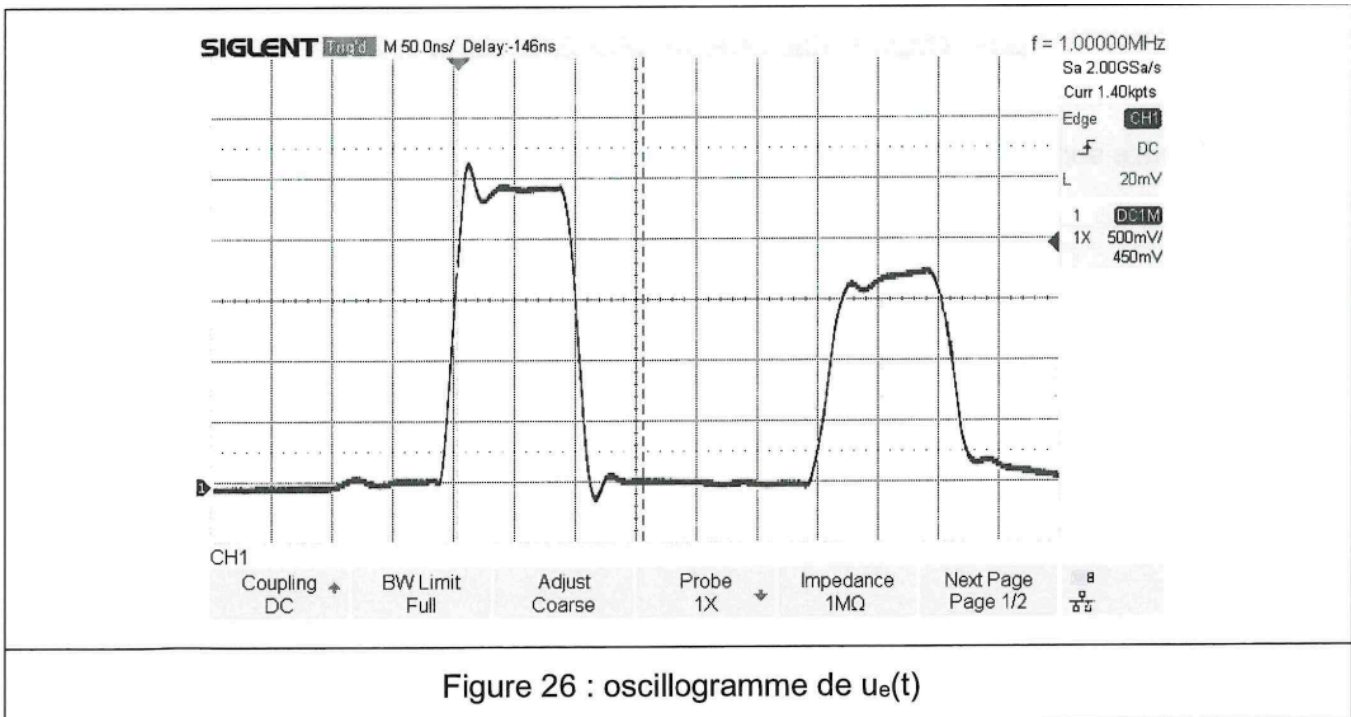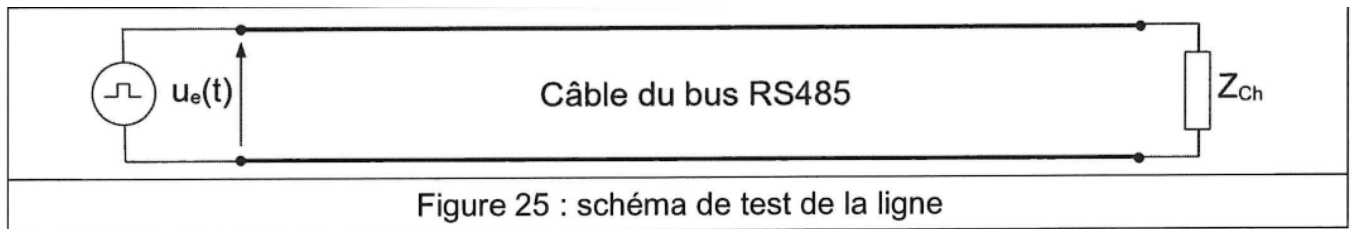Q54. Indiquer, en justifiant, si la ligne RS485 est différentielle. Q55. Justifier qu'une seule voie de l'oscilloscope ne suffit pas pour visualiser le signal U_{RS485} . Q56. Donner l'opération mathématique réalisée par l'oscilloscope pour obtenir le signal « M ». Q57. Déterminer le nombre de bits total de la trame, noté N_t (avec bit de start et bit de stop par octet). Q58. Mesurer le débit binaire de cette trame, noté D . Q59. Conclure sur la validité de l'hypothèse n°1 (erreur de débit).



BTS CYBERSÉCURITÉ, INFORMATIQUE ET RÉSEAUX, ÉLECTRONIQUE Option informatique et réseaux		Session 2025
Étude et conception de réseaux informatiques – E4	Code : 25CIELAECRI	Page S-Ph 7 sur 11

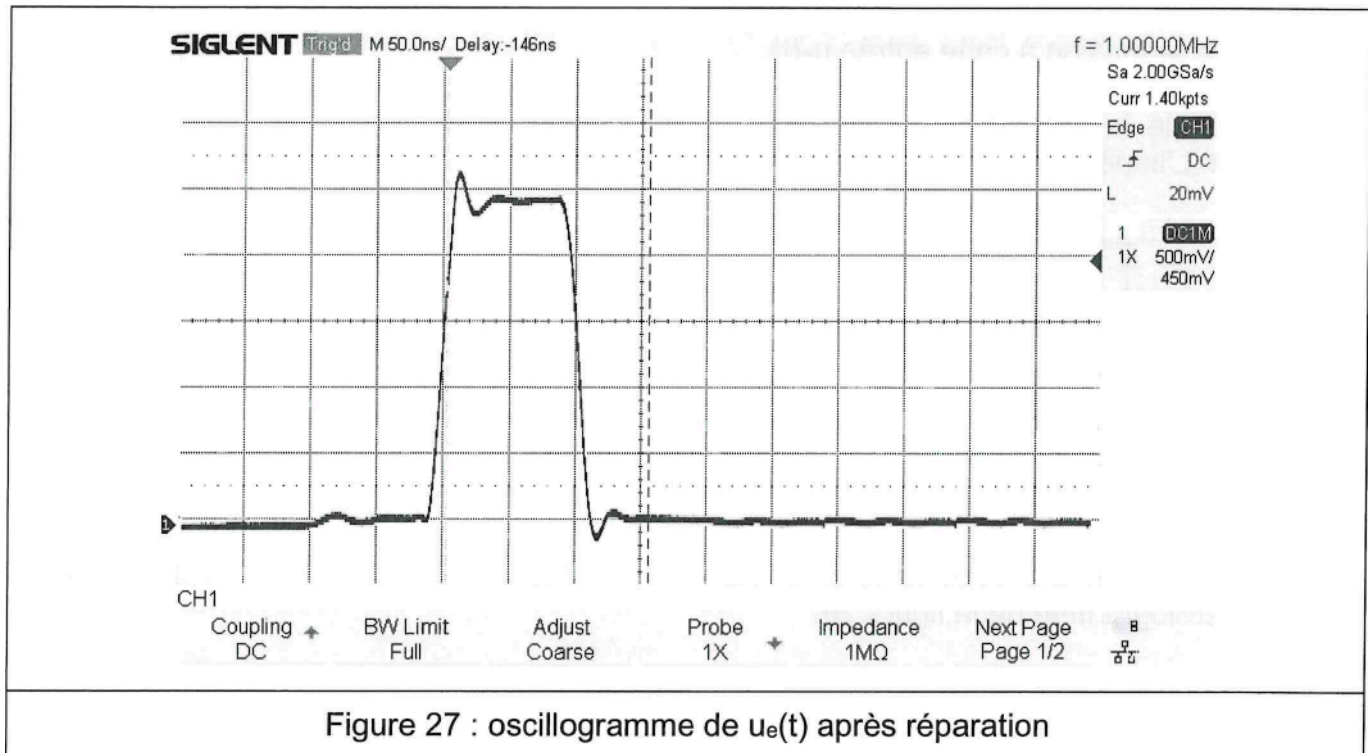Q60. Déterminer, en justifiant, si le défaut est un « circuit ouvert » ou un « court-circuit ». Q61. Indiquer si ce défaut peut expliquer le problème d'affichage. Q62. Mesurer la durée Δt associée au retard de l'onde réfléchie par rapport à l'onde incidente. Q63. Calculer la distance d entre l'entrée de la ligne et le défaut.



Q64. Conclure sur la qualité de la réparation.

Partie 5 : Amélioration du système de localisation des places vides grâce aux capteurs LoRa

Un capteur de présence LW009-SM (LoRaWAN) est étudié pour équiper des places de parking sur deux niveaux (-1 et -2), la passerelle étant au niveau -1. Distance maximale capteur-passerelle : 100 m.

Une proposition d'amélioration afin de permettre une détection des places vides est décrite figure 28.

Il s'agit d'un système pour le comptage précis de certaines places, réservées aux abonnés premium.

Un capteur de présence est à l'étude pour les localiser. Le capteur choisi est le LW009-SM qui utilise la technologie LoRaWAN. L'objectif est de déterminer la distance maximale à laquelle peuvent se trouver les places équipées de ce capteur. Le capteur est positionné au centre de chaque place de parking.

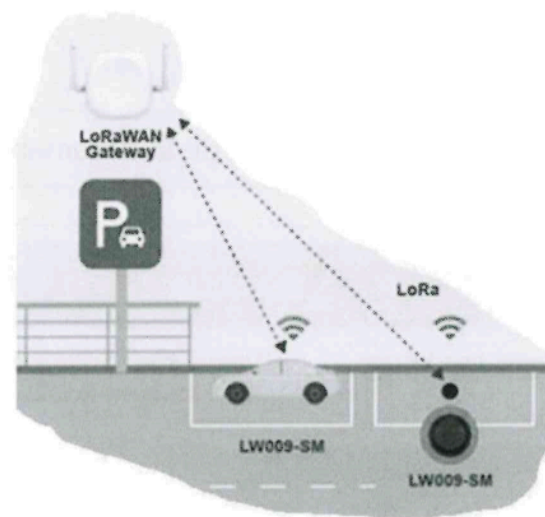


Figure 28 – détection de places vides

Paramètre	Valeur
Protocole LoRa	LoRaWAN V1.0.3 Class A
Fréquence LoRa	EU868/AS923

Paramètre	Valeur
Spreading Factor	125 kHz à 500 kHz
Tx Power	Max 17 dBm
Sensibilité capteur	-135 dBm (SF12, 125 kHz)

Passerelle IXM-LPWA-800-16-K9	Valeur
Bande de fréquence	863-870 MHz
Sensibilité de réception	jusqu'à -139,5 dBm

Antenne de la passerelle ANT-LPWA-DB-O-N-5	Valeur
Type	Omnidirectionnelle
Bande de fréquence	863-928 MHz
Gain	5 dBi
Impédance	50 Ω

Q65. Compléter le tableau (fréquence d'émission en Europe, sensibilité de réception de la passerelle, puissance maximale d'émission du capteur = PIRE, gain de l'antenne de réception).

Bilan de liaison en espace libre : $P_r = PIRE - FSL + G_r$, avec $FSL = 32,45 + 20 \log(f) + 20 \log(d)$ (f en MHz, d en km).

Q66. Montrer que les pertes en espace libre FSL, pour les places les plus éloignées du niveau -1 (d = 100 m), valent environ 71 dB. Q67. Calculer le niveau de puissance reçue par la passerelle, noté P_r , exprimé en dBm.

Marge nécessaire pour un bon fonctionnement : 10 dB par rapport à la sensibilité de la passerelle.

Q68. En déduire si la communication du capteur LW009 vers la passerelle est réalisable à ce niveau.

Le niveau -2 est séparé de la passerelle par une dalle de béton armé, atténuant de 40 dB.

Q69. Valider, en justifiant, si toutes les places du parking peuvent être équipées de ce capteur.

Corrigés du chapitre 7

Exercice type BTS : Partie A. $\bar{x} = 2,150$ V. $s \approx 0,0184$ V. $u_A = \frac{s}{\sqrt{10}} \approx 0,0058$ V. $u_B = \frac{0,02}{\sqrt{12}} \approx 0,0058$ V. $u = \sqrt{u_A^2 + u_B^2} \approx 0,0082$ V. $U = 2u \approx 0,016$ V $\approx 0,02$ V. Résultat : $U_{signal} = (2,15 \pm 0,02)$ V.

Exercice type BTS : Partie B. $T = \frac{1}{1200} \approx 0,833$ ms. $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{2 \times 10^8}{1200} \approx 1,67 \times 10^5$ m. $\frac{L}{\lambda} = \frac{15}{1,67 \times 10^5} \approx 9 \times 10^{-5}$: le câble est très court devant λ , les effets de propagation sont négligeables ici.

Exercice type BTS : Partie C. $I = \frac{U}{R} = \frac{1,5}{50} = 30$ mA. $P = U \times I = 45$ mW (ou $P = \frac{U^2}{R} = \frac{1,5^2}{50} = 45$ mW).

Annales 2025 et 2026. Les corrigés officiels ne sont pas reproduits ici : correction en classe ou à partir du corrigé académique.